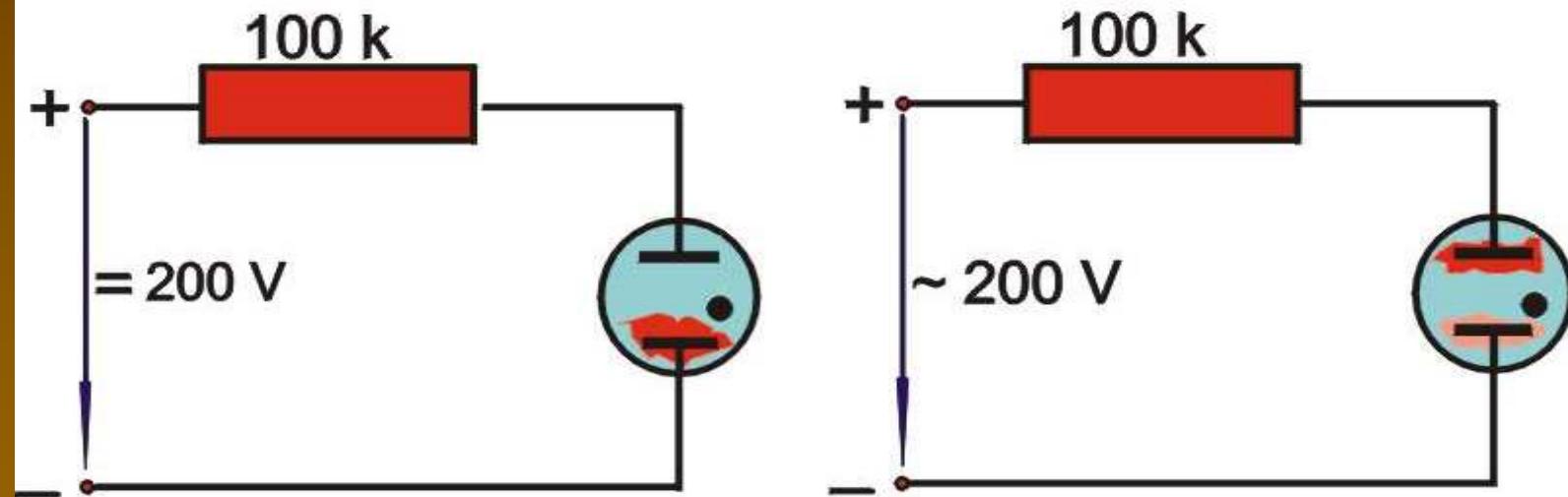






ELEKTRIČNA NAPETOST

Ugotavljanje vrste in polaritete el. napetosti s tlivko



Pri priključitvi tlivke na **enosmerno napetost**
tli ob elektrodi, ki je priključena na (-) pol,
pri priključitvi na **izmenično napetost** pa ob
obeh elektrodah

VRSTE ELEKTRIČNIH NAPETOSTI

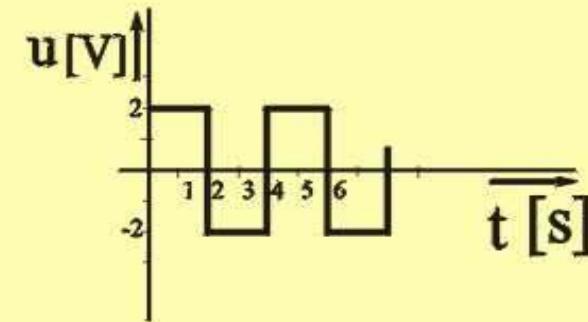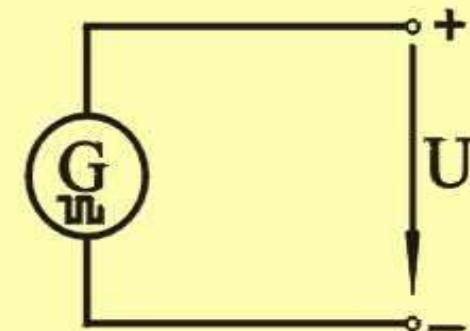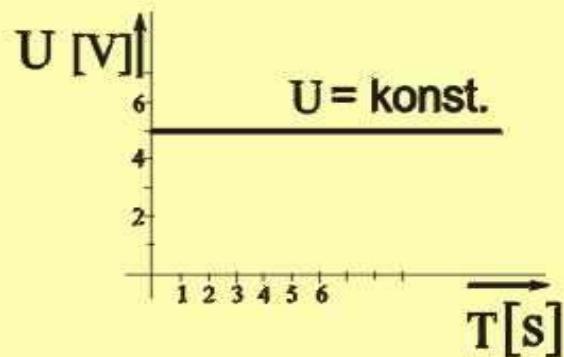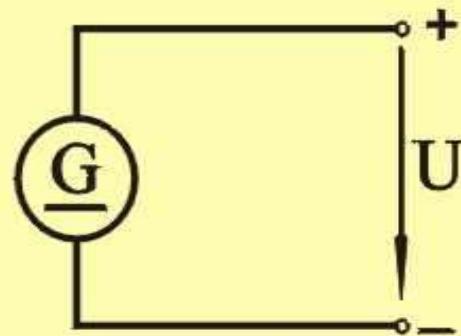

- enosmerna (časovno ne spreminja velikosti in smeri)
- izmenična (časovno spreminja velikost in smer)

IZVORI ELEKTRIČNIH NAPETOSTI

Fizikalni principi nastanka električne napetosti:

⇒ elektromagnetna indukcija (mV – MV)

- magnetna energija se pretvarja v električno

⇒ galvanski členi – baterije, akumulatorji, gorivne celice (mV – V)

- kemična reakcija

- primarni in sekundarni viri

⇒ elektrostatika (mV – MV)

- posledica trenja

⇒ termoelement (mV)

- toplotna energija se pretvarja v električno

⇒ fotoelement (mV)

- svetlobna energija se pretvarja v električno


⇒ Piezoelektrični efekt (mV)

- mehanski tlak

⇒ Hallov generator (mV – V)

$$U = f(I, B)$$

VZPOREDNA VEZAVA IZVOROV NAPETOSTI

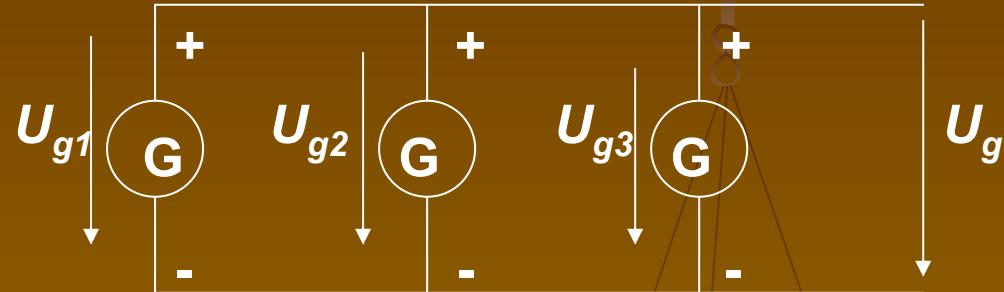


$$U_{g1} = U_{g2} = U_{g3} = U_g = U_0$$

$$I_{g1} + I_{g2} + I_{g3} = I$$

- tokovno ojačani izvori
- vezava enakih napetostnih izvorov (?)


ZAPOREDNA VEZAVA IZVOROV NAPETOSTI

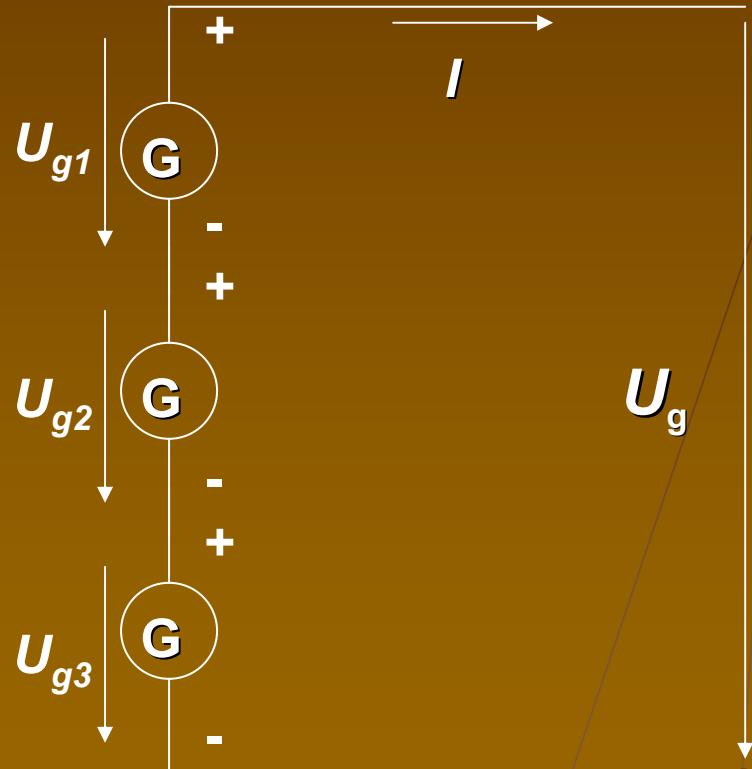

$$U_g = U_{g1} + U_{g2} + U_{g3}$$


$$I = I_{g1} = I_{g2} = I_{g3}$$

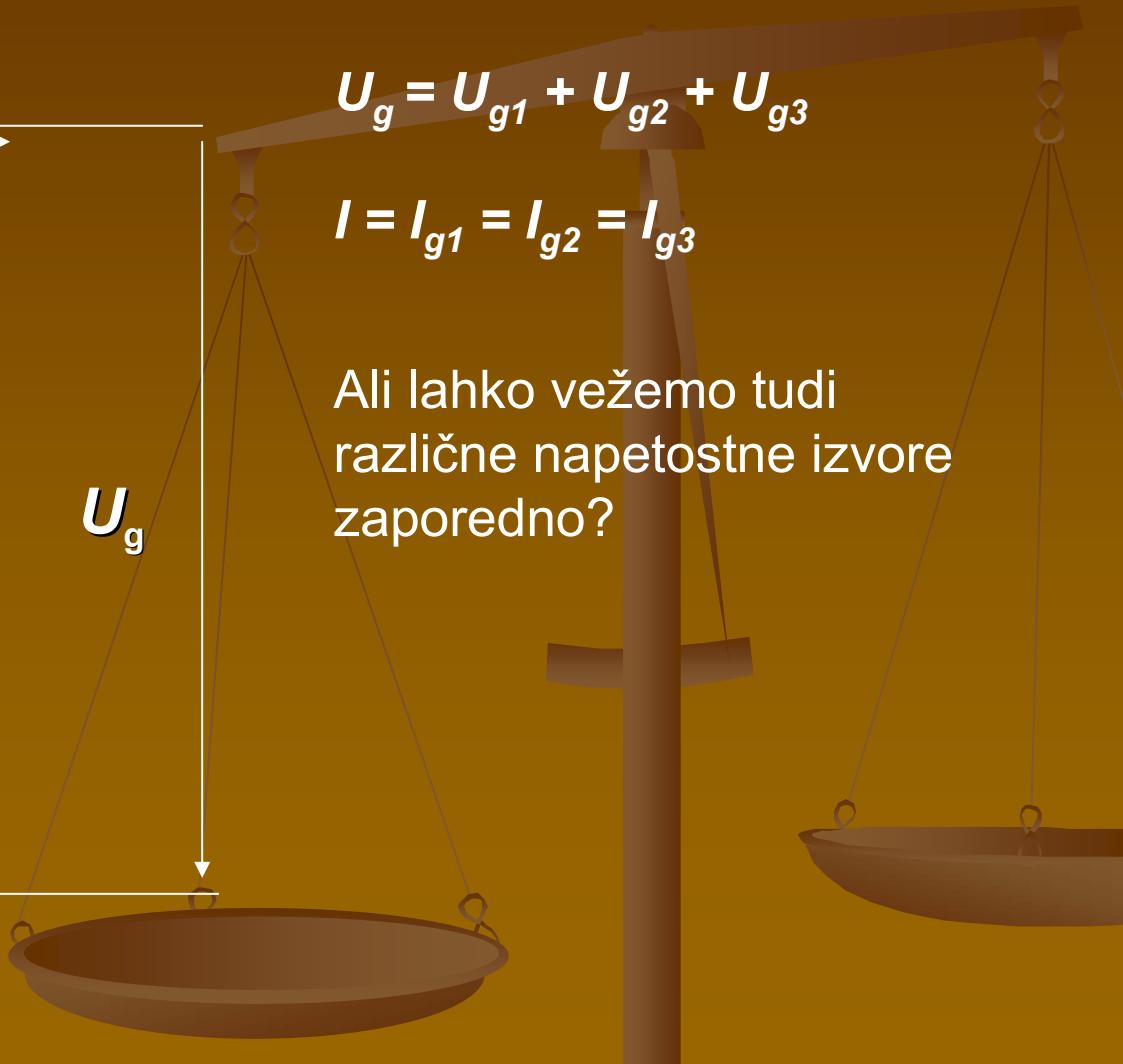Ali lahko vežemo tudi različne napetostne izvore zaporedno?




MAGNETIZEM

Napetost lastne indukcije

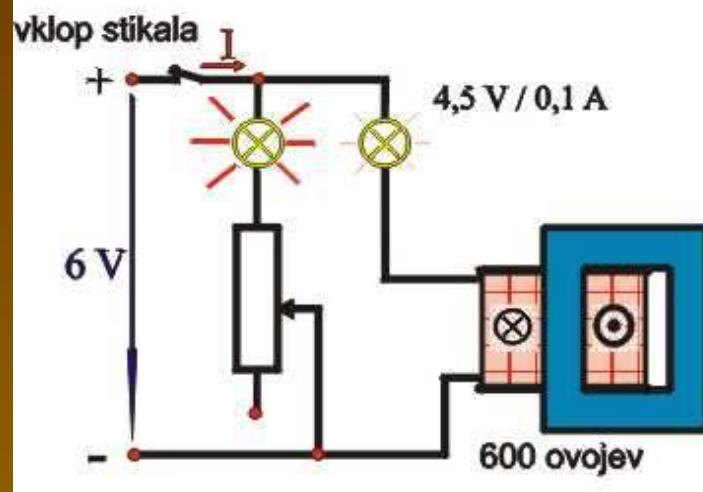

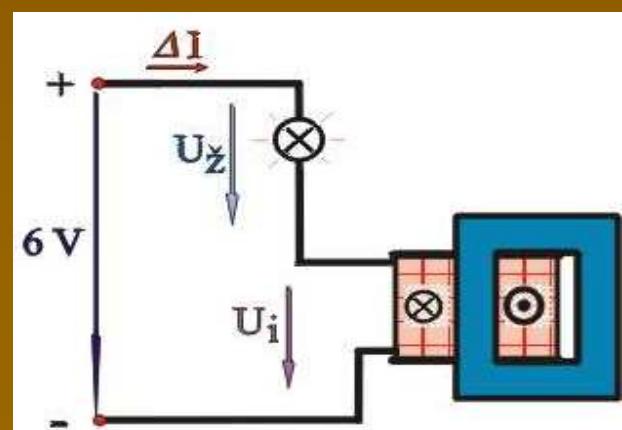Električno napetost, ki jo v tuljavi inducira lastni, spremenljajoči se magnetni pretok tuljave, imenujemo napetost lastne indukcije!




Ko sklenemo enosmerni električni krog s tuljavo, napetost lastne indukcije upočasnuje naraščanje električnega toka!

Napetost lastne indukcije ima značaj padca napetosti, tuljava pa značaj električnega porabnika!

MAGNETIZEM

Napetost lastne indukcije

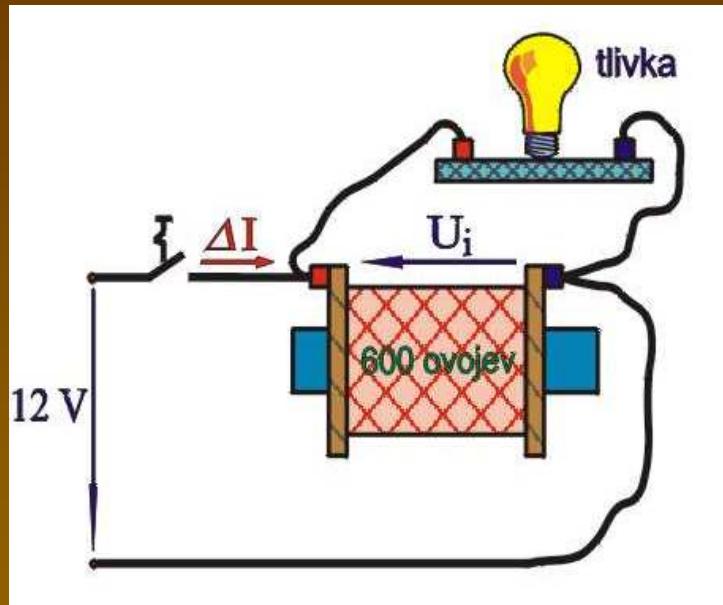

Smer inducirane napetosti lastne indukcije je pri izklopu enosmernega kroga enaka smeri napetosti izvora. Zato v tem primeru tuljava deluje kot izvor napetosti.

Izklop enosmernega el. tokokroga s tuljavo povzroči v tuljavi napetost lastne indukcije, ki zavira zmanjševanje el. toka in s tem usihanje magnetnega pretoka.

Lastna īdukcija

$$\Delta S = I \cdot x$$

$$x = v \cdot \Delta t$$

$$\Delta S = I \cdot v \cdot \Delta t$$

$$\Delta \Phi = B \cdot \Delta S$$

$$U_i = I \cdot v \cdot B \quad \text{pomnožimo z } \Delta t$$

$$U_i \Delta t = I \cdot v \cdot B \cdot \Delta t$$

$$U_i = \Delta \Phi / \Delta t$$

$$U = -N \frac{\Delta \Phi_m}{\Delta t} \quad [V]$$

$$\Phi = B \cdot S$$

$$B = \mu \cdot N \cdot i / l$$


$$\Phi = \mu \cdot N \cdot i \cdot S / l$$

$$U_i = N \Delta \Phi / \Delta t$$

$$U_i = N \cdot \mu \cdot N \cdot S / l \cdot \Delta i / \Delta t$$


$$U_i = L \Delta i / \Delta t$$
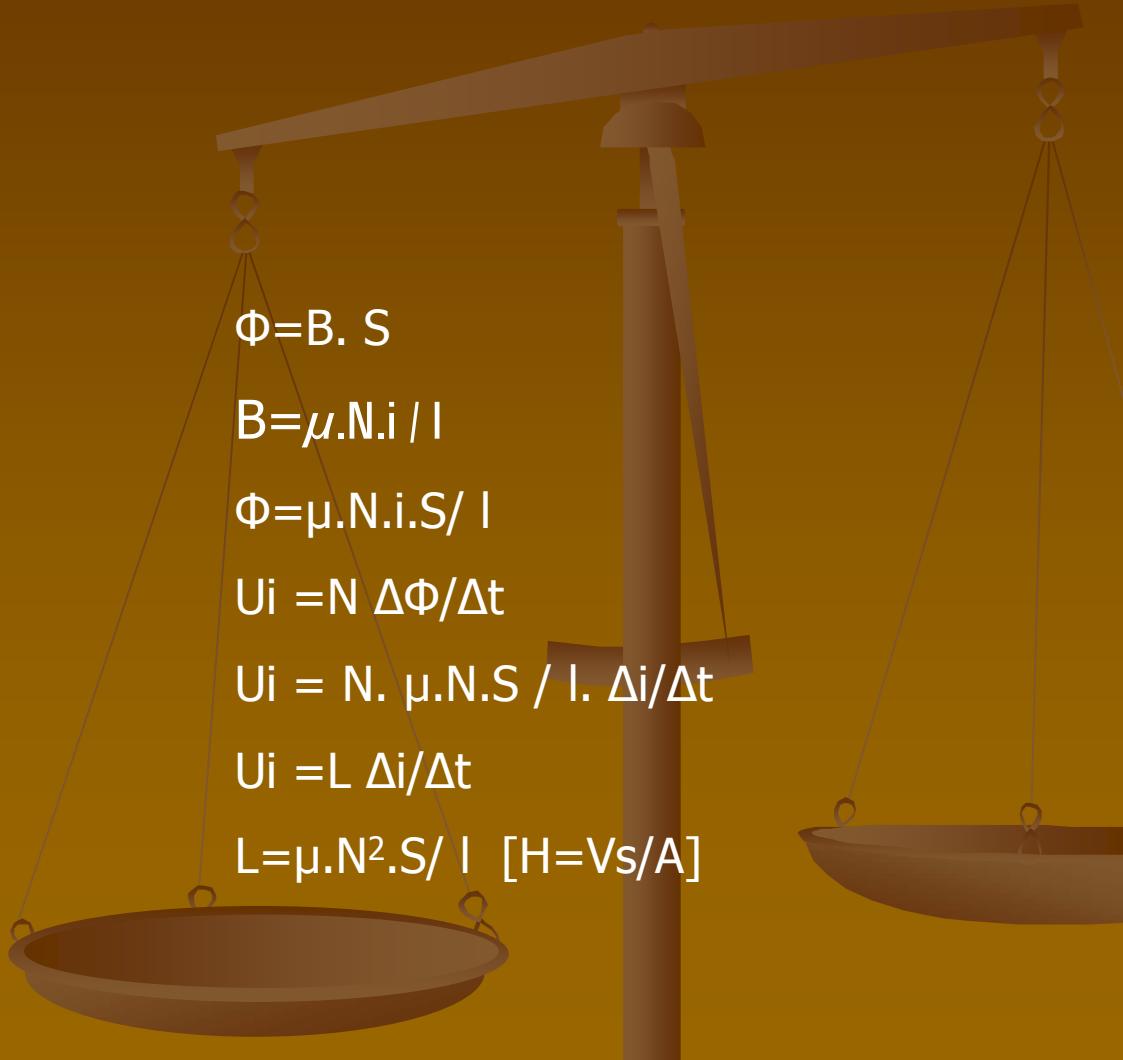
$$L = \mu \cdot N^2 \cdot S / l \quad [H = Vs/A]$$




Uporaba indukcije

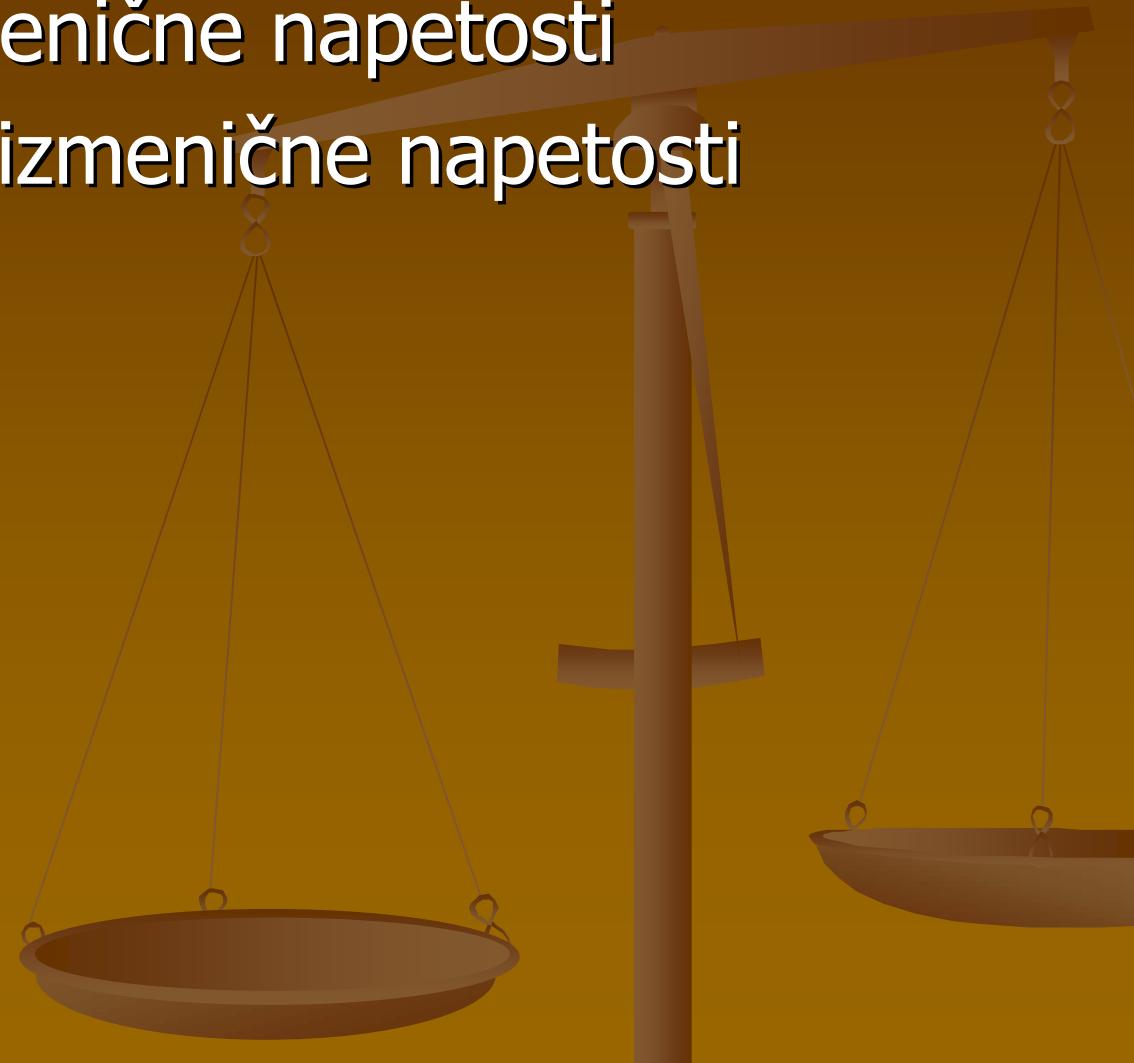
- Proizvodnja izmenične napetosti
- Transformacija izmenične napetosti



Moč izmeničnega toka

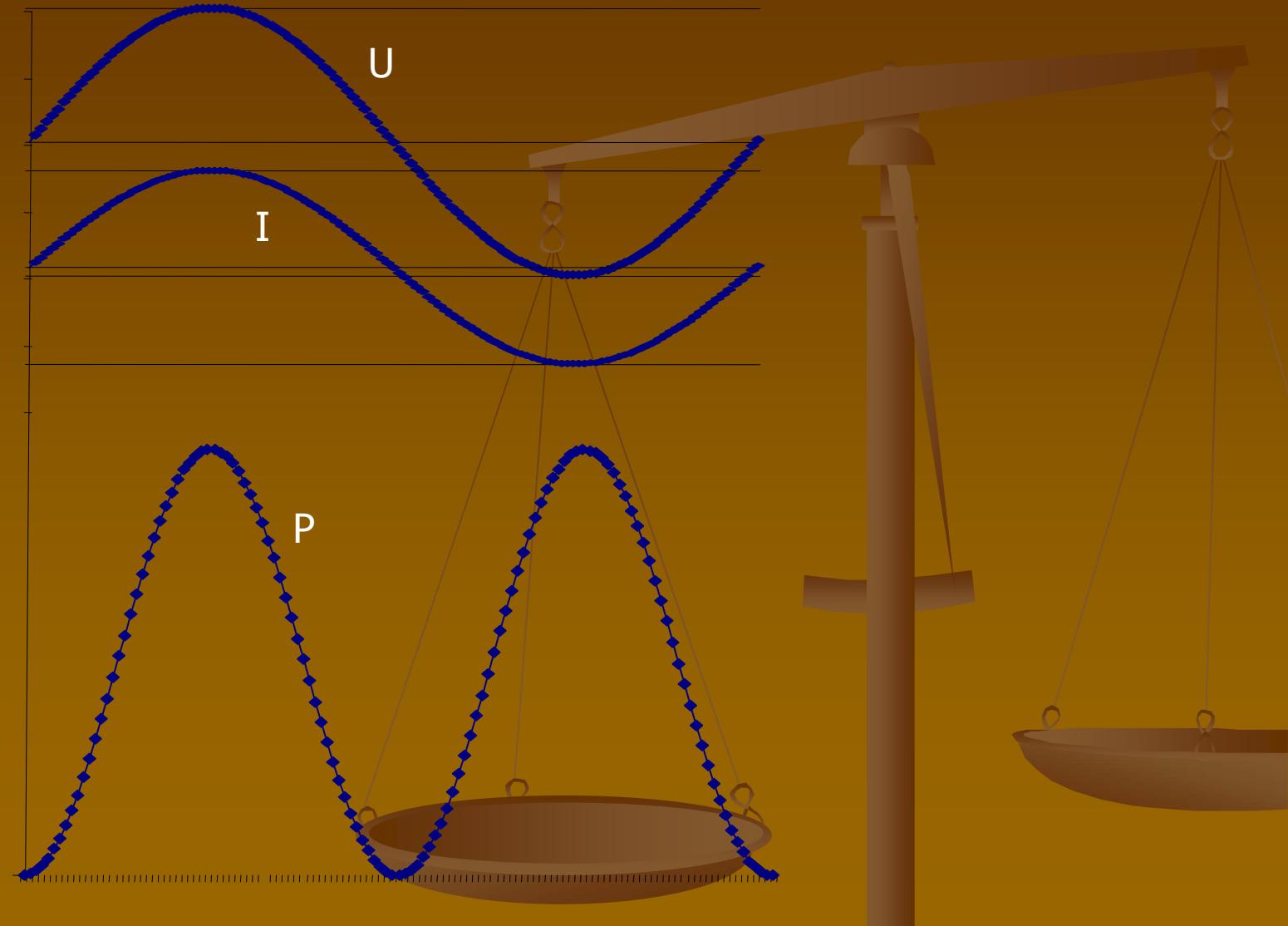

IZMENIČNI KROG Z IDEALNO TULJAVO

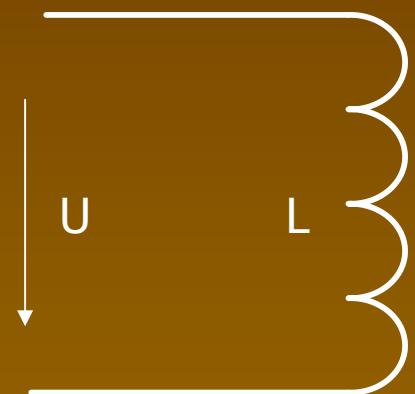


$$U = -N \frac{\Delta \Phi_m}{\Delta t} \quad [V]$$

$$U = L \frac{di}{dt}$$



$$U_L = X_L \cdot I_L$$

$$X_L = \omega \cdot L$$

$$X_L = 2\pi f \cdot L$$

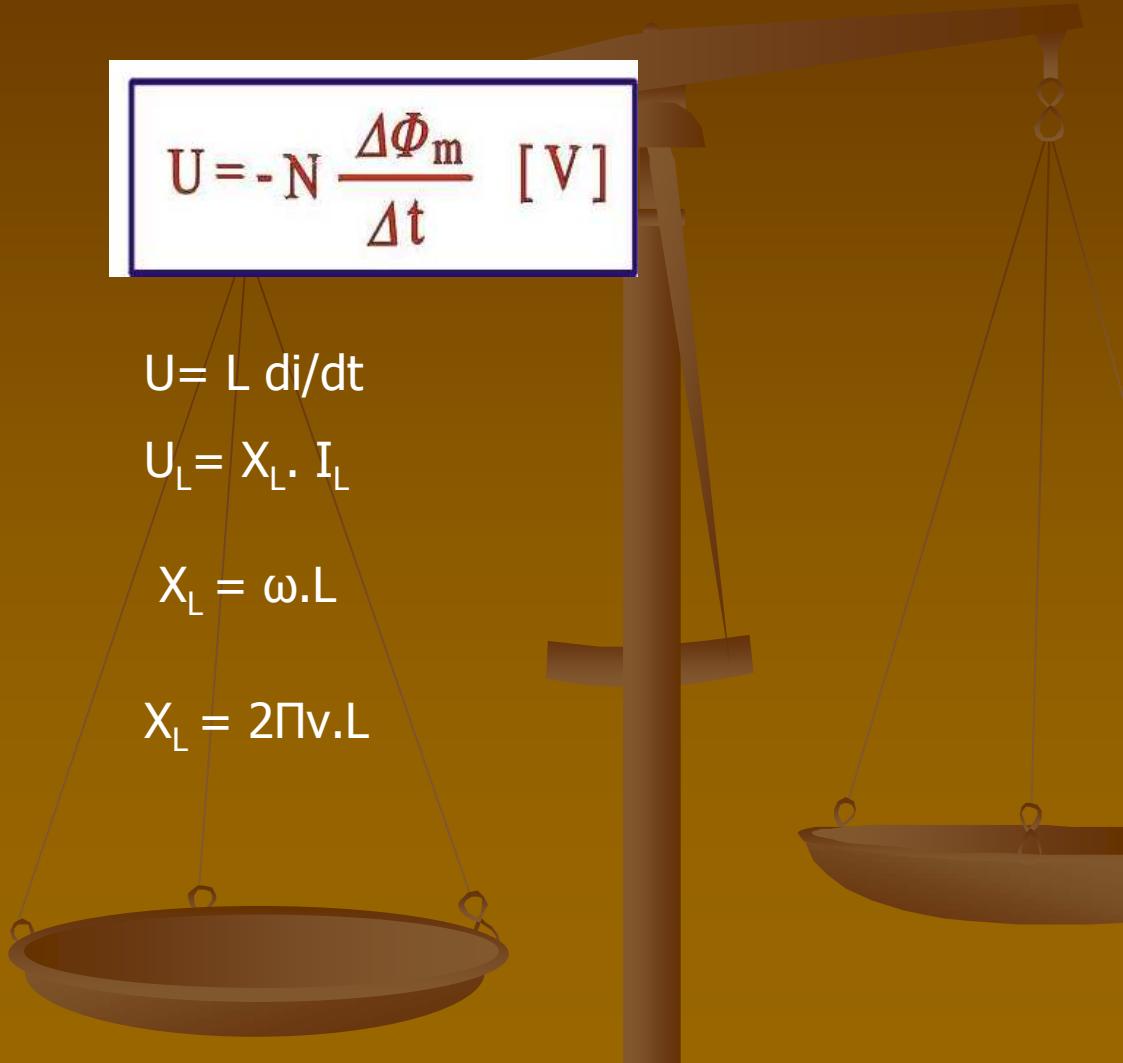

IZMENIČNI KROG Z IDEALNIM KONDENZATORJEM

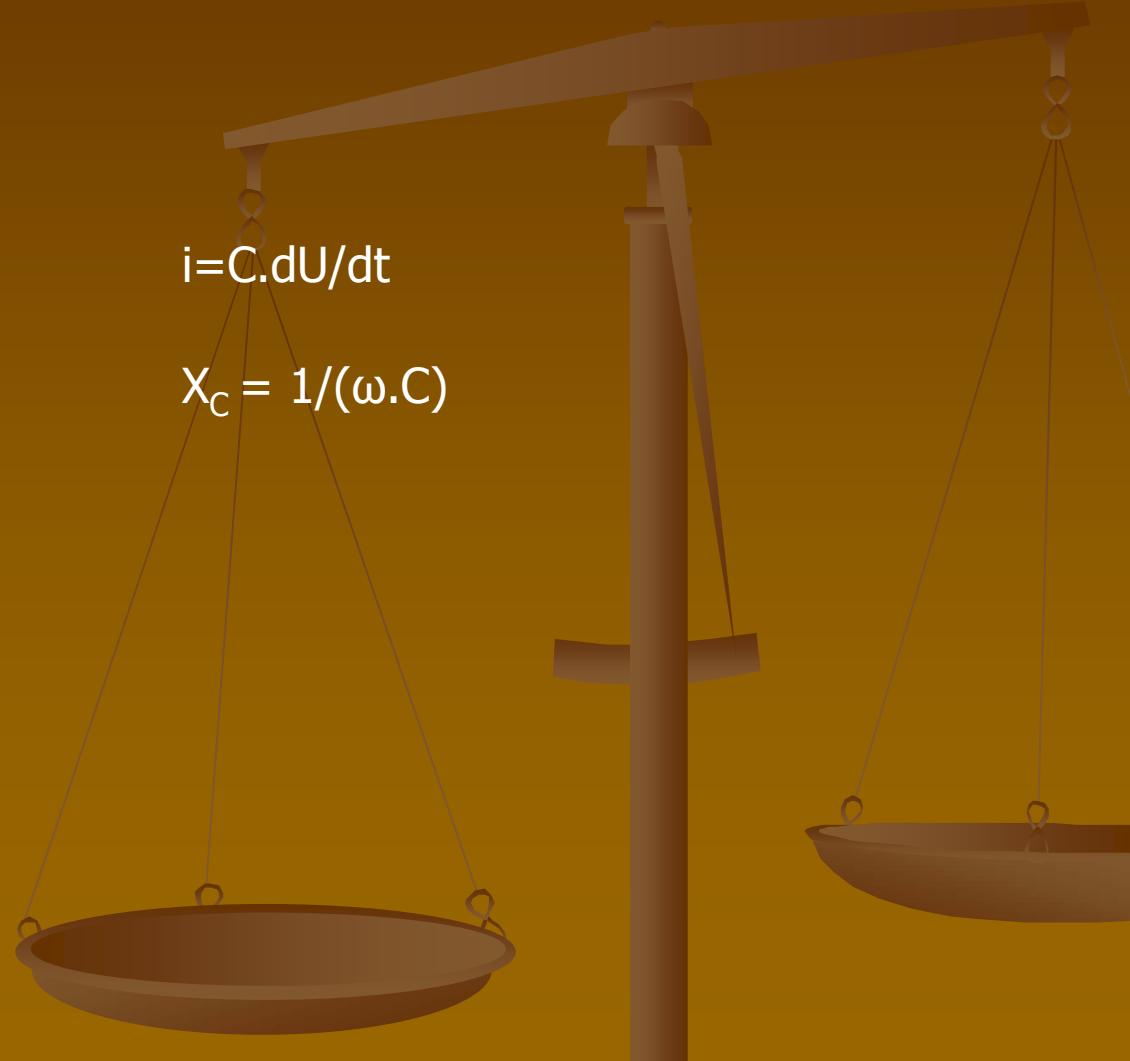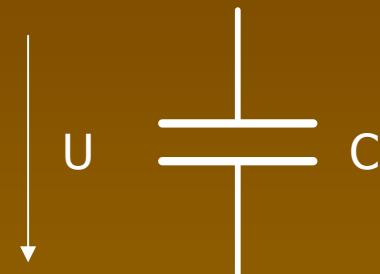

UPOR IN TULJAVA (zap.)



UPOR in KONDENZATOR (zap.)

