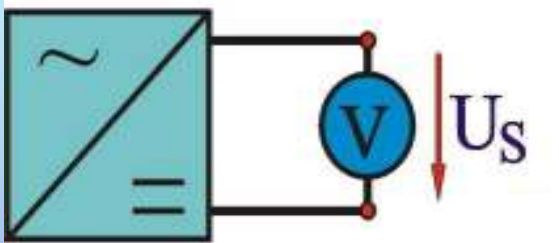


REALNI ELEKTRIČNI KROG




$$U_S = U_0$$

U_0 - lastna napetost izvora
(generatorska)

U_S - napetost na sponkah

Neobremenjeni izvor

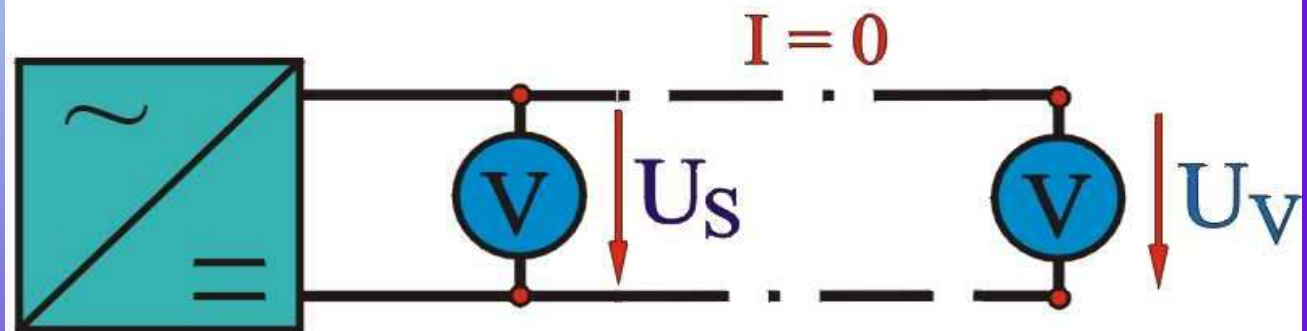


U_S - napetost na
priključnih sponkah
 U_0 - napetost
neobremenjenega izvora
 U_V - napetost med
koncema vodnikov

U_0 U_S U_V

REALNI ELEKTRIČNI KROG

Obremenjeni izvor

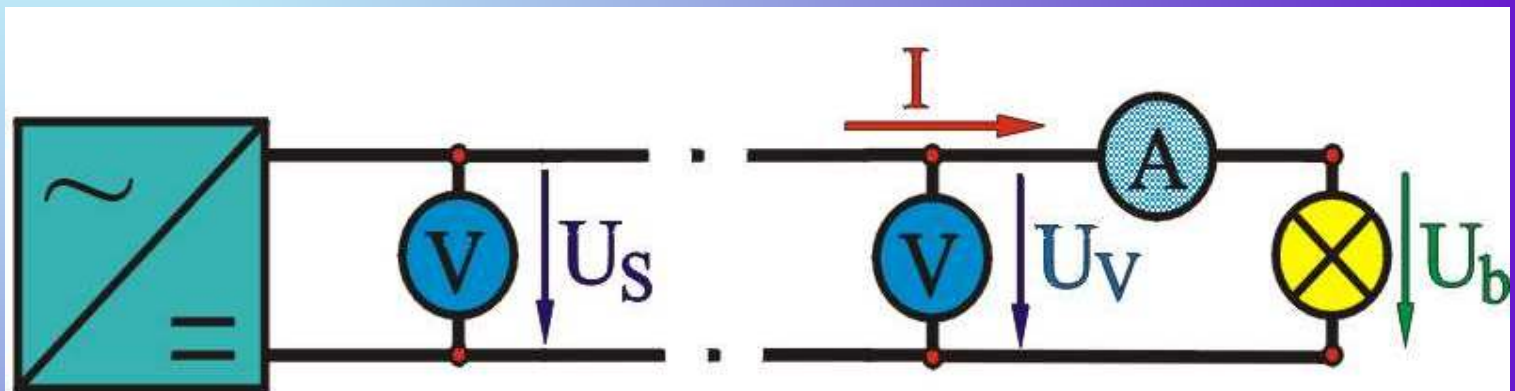


U_s - napetost na
priključnih sponkah
 U_0 - napetost
neobremenjenega izvora
 U_v - napetost med
koncema vodnikov
 U_b - napetost na bremenu

$$U_0 > U_s > U_v$$

$$U_b = U_v$$


REALNI ELEKTRIČNI KROG

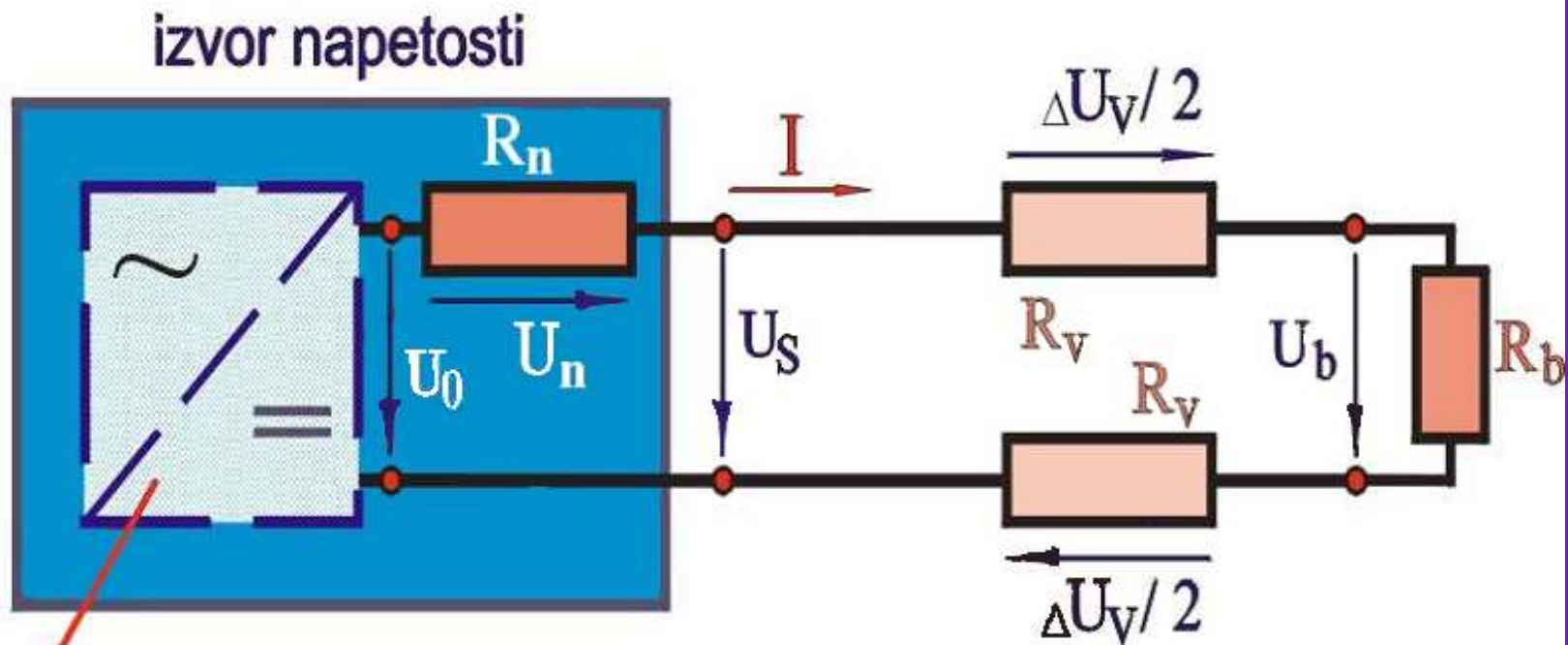

idealizirani izvor

$$\begin{aligned}
 U_0 &= U_n + \Delta U_v / 2 + U_b + \Delta U_v / 2 \\
 U_0 &= U_n + \Delta U_v + U_b \\
 U_b &= U_0 - (U_n + \Delta U_v) \\
 U_0 &= U_n + U_s \\
 U_s &= U_0 - U_n
 \end{aligned}$$

SESTAVLJEN ELEKTRIČNI KROG

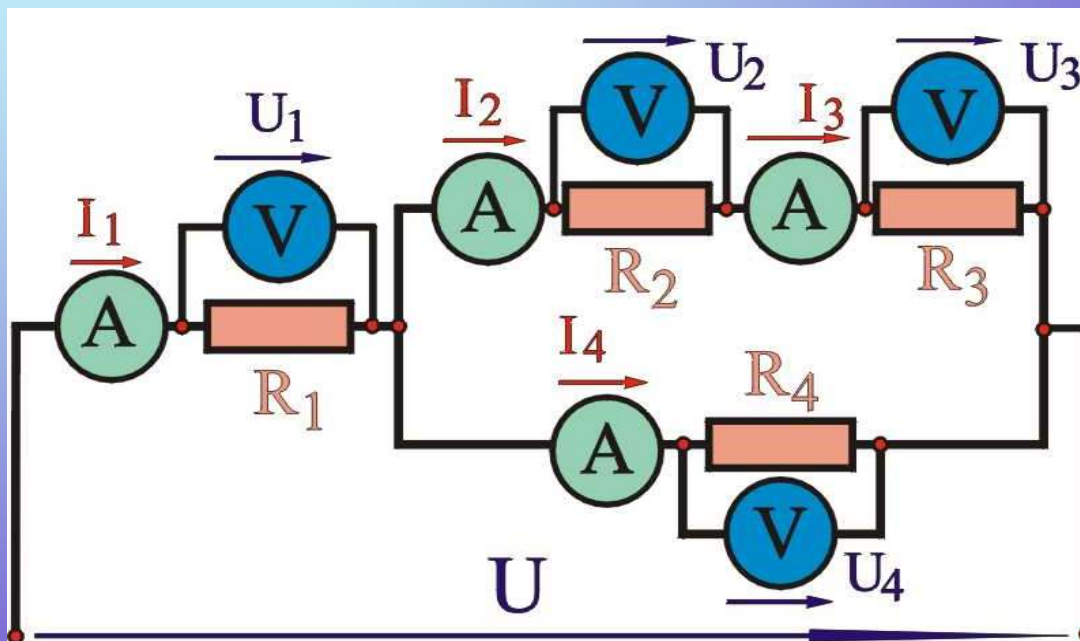

$$R_1 = 200 \Omega$$

$$R_2 = 400 \Omega$$



$$R_3 = 200 \Omega$$

$$R_4 = 600 \Omega$$


$$U = 100 \text{ V}$$

$$I = ?; U_3 = ?$$

NEOBREMENJEN DELILNIK NAPETOSTI

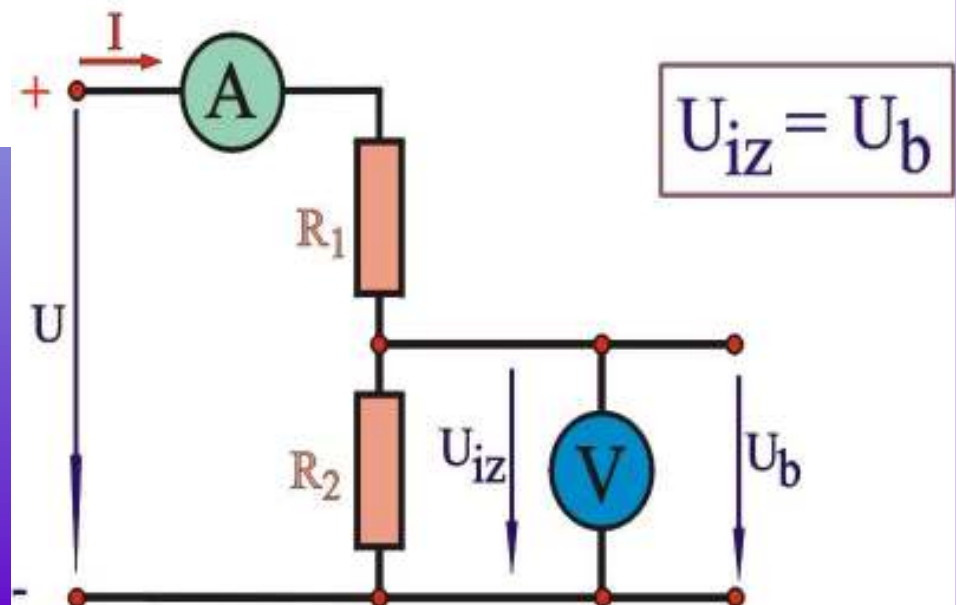
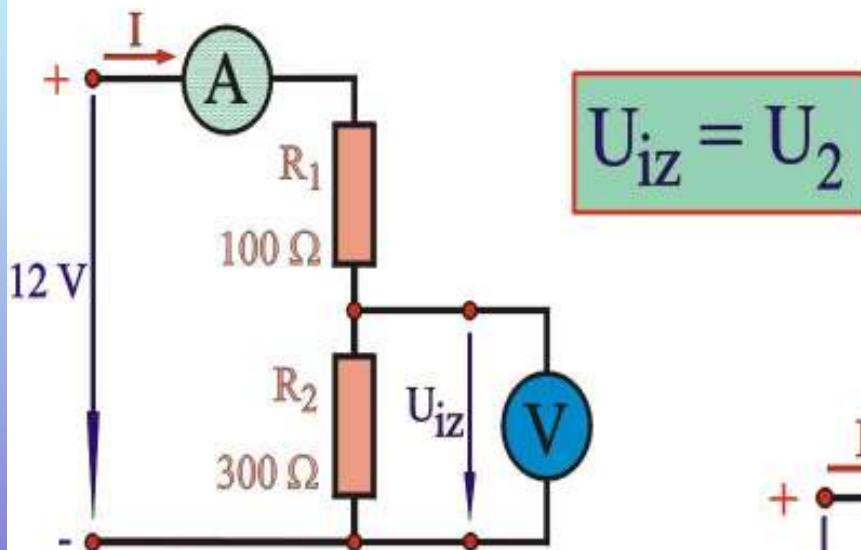


OBREMENJEN DELILNIK NAPETOSTI

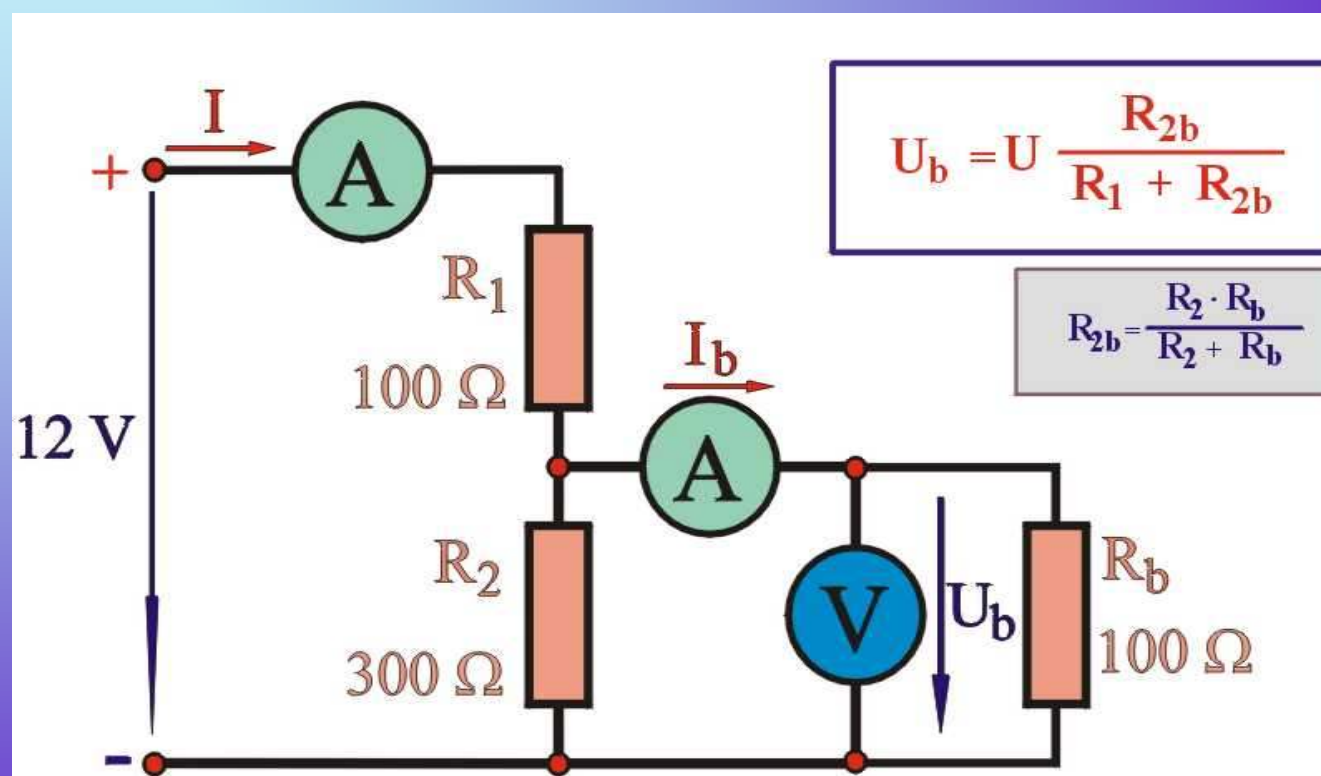


Izhodna napetost delilnika je odvisna od velikosti upornosti bremena.






MOSTIČNO VEZJE

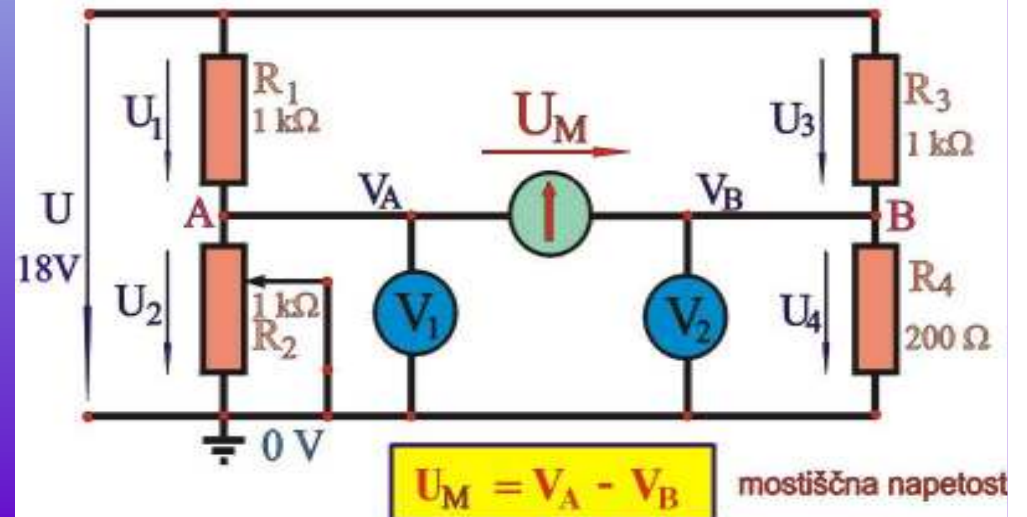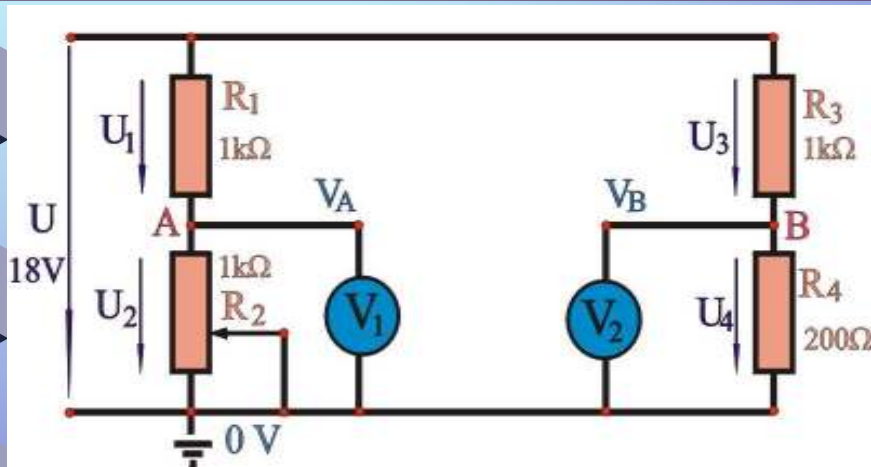




MOSTIČNO VEZJE

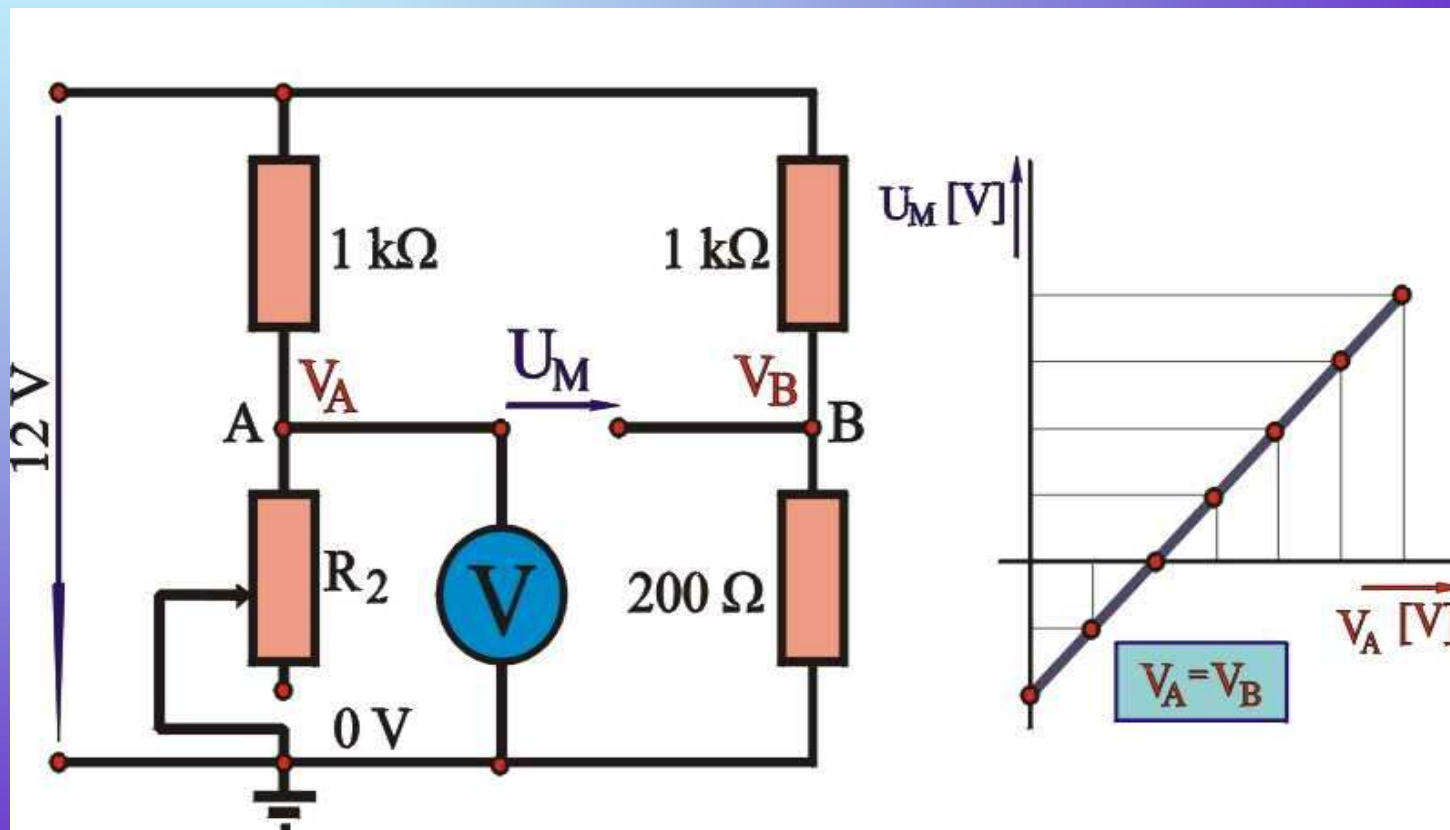

ZVEZDA - TRIKOT VEZAVA

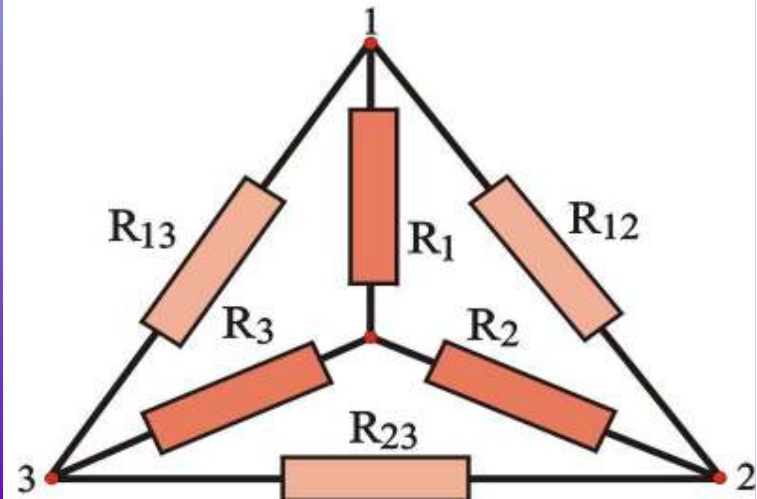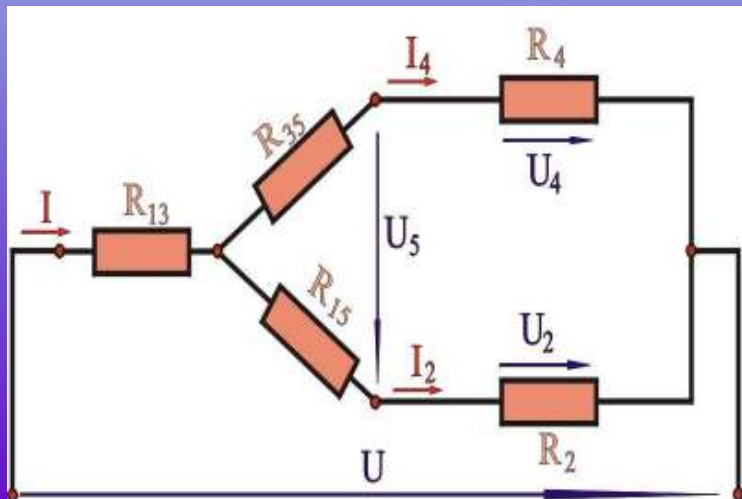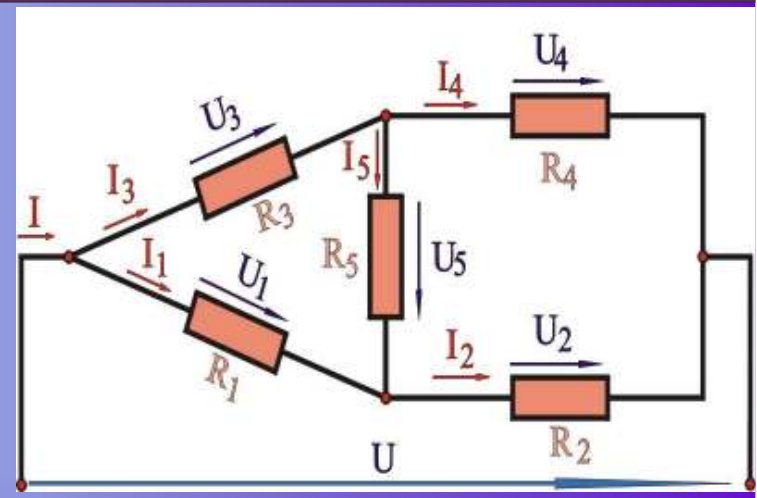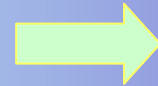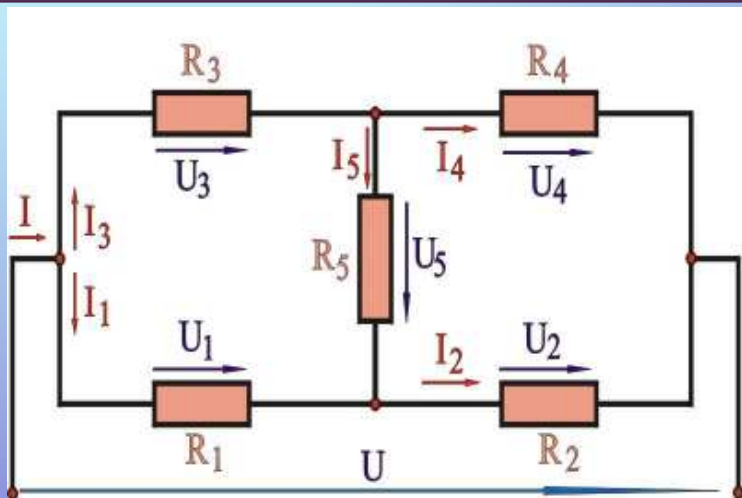

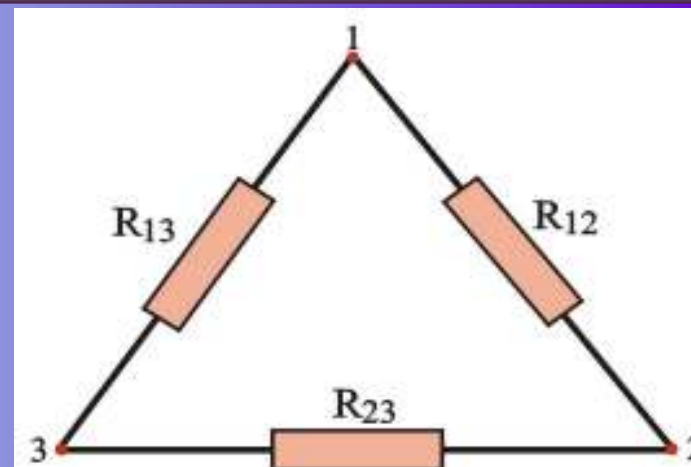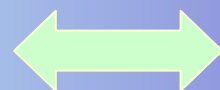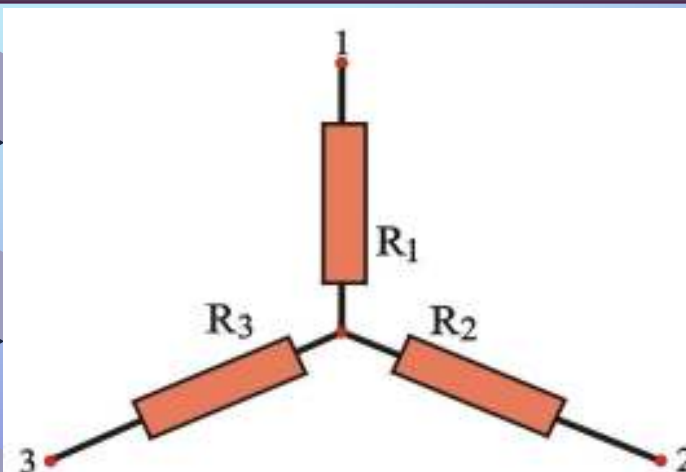TRANSFORMACIJA VEZAVE UPORNOSTI TRIKOT - ZVEZDA



$$R_1 = \frac{R_{13} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{13}}$$

$$R_2 = \frac{R_{12} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{13}}$$

$$R_3 = \frac{R_{13} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{13}}$$


$$R_{12} = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2 + R_3)$$

$$R_{13} = R_1 \cdot R_3 / (R_1 + R_2 + R_3)$$


$$R_{23} = R_2 \cdot R_3 / (R_1 + R_2 + R_3)$$

POSREDNO MERJENJE EL. UPORNOSTI

Vezava z napetostno napako

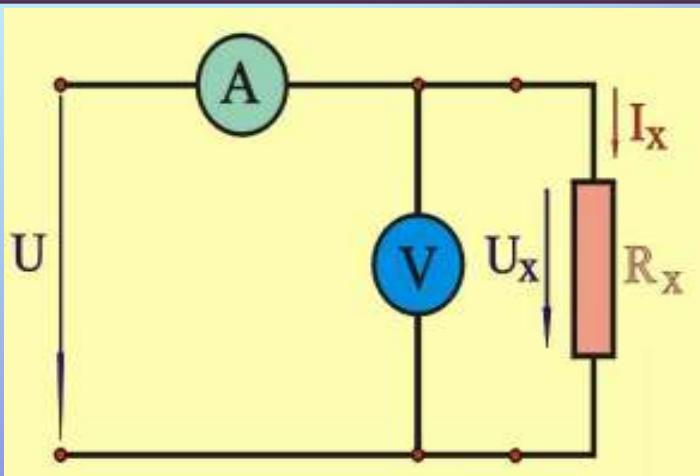

$$R_X = \frac{U_X}{I_X}$$

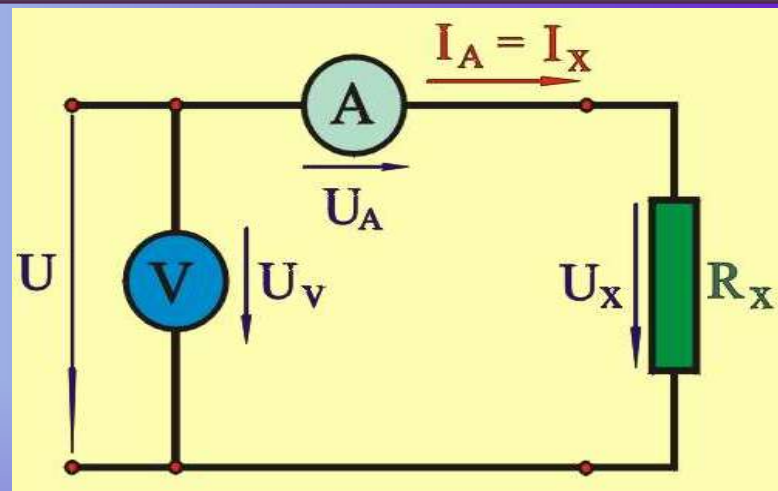


$$R_X = \frac{U_V - U_A}{I_A}$$

$$\begin{aligned} I_X &= I_A \\ U_V &= U_A + U_X \\ U_X &= U_V - U_A \\ R_X &= \frac{U_X}{I_X} \end{aligned}$$

Vezava z napetostno napako (voltmeter pred ampermetrom) je primerna za merjenje velikih upornosti.

POSREDNO MERJENJE EL. UPORNOSTI

Vezava s tokovno napako

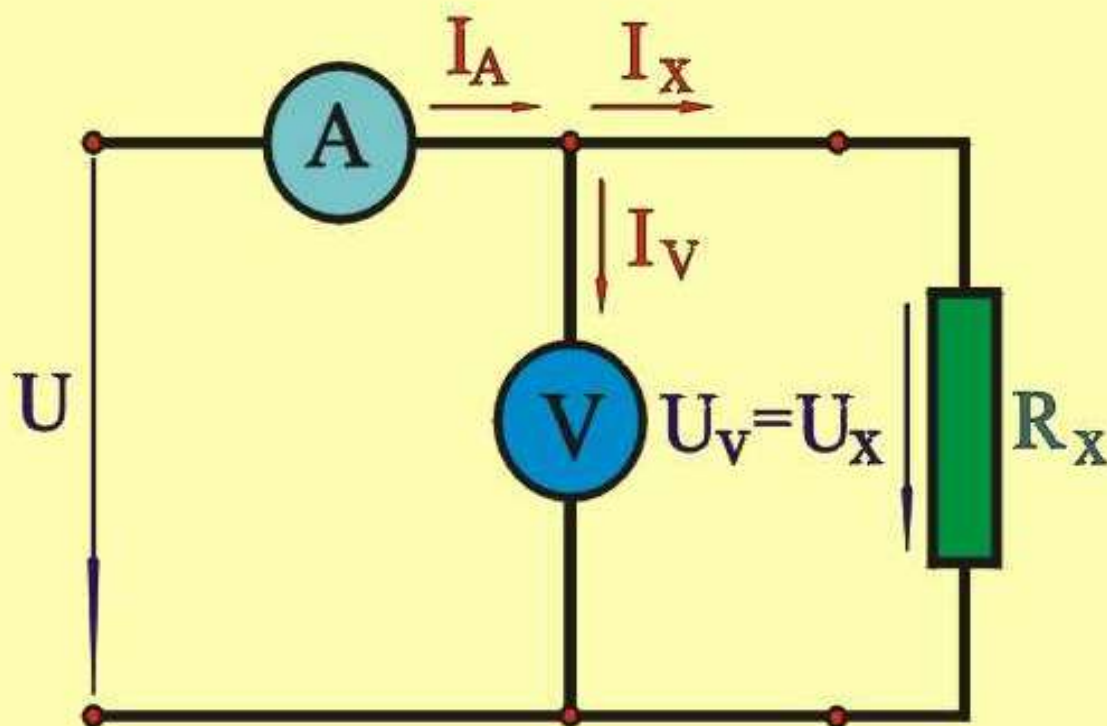

$$U_X = U_V$$

$$I_A = I_V + I_X$$


$$I_X = I_A - I_V$$

$$R_X = \frac{U_X}{I_X}$$

$$R_X = \frac{U_V}{I_A - I_V}$$


Vezava s tokovno napako (ampermeter pred voltmetrom) je primerna za merjenje majhnih upornosti.

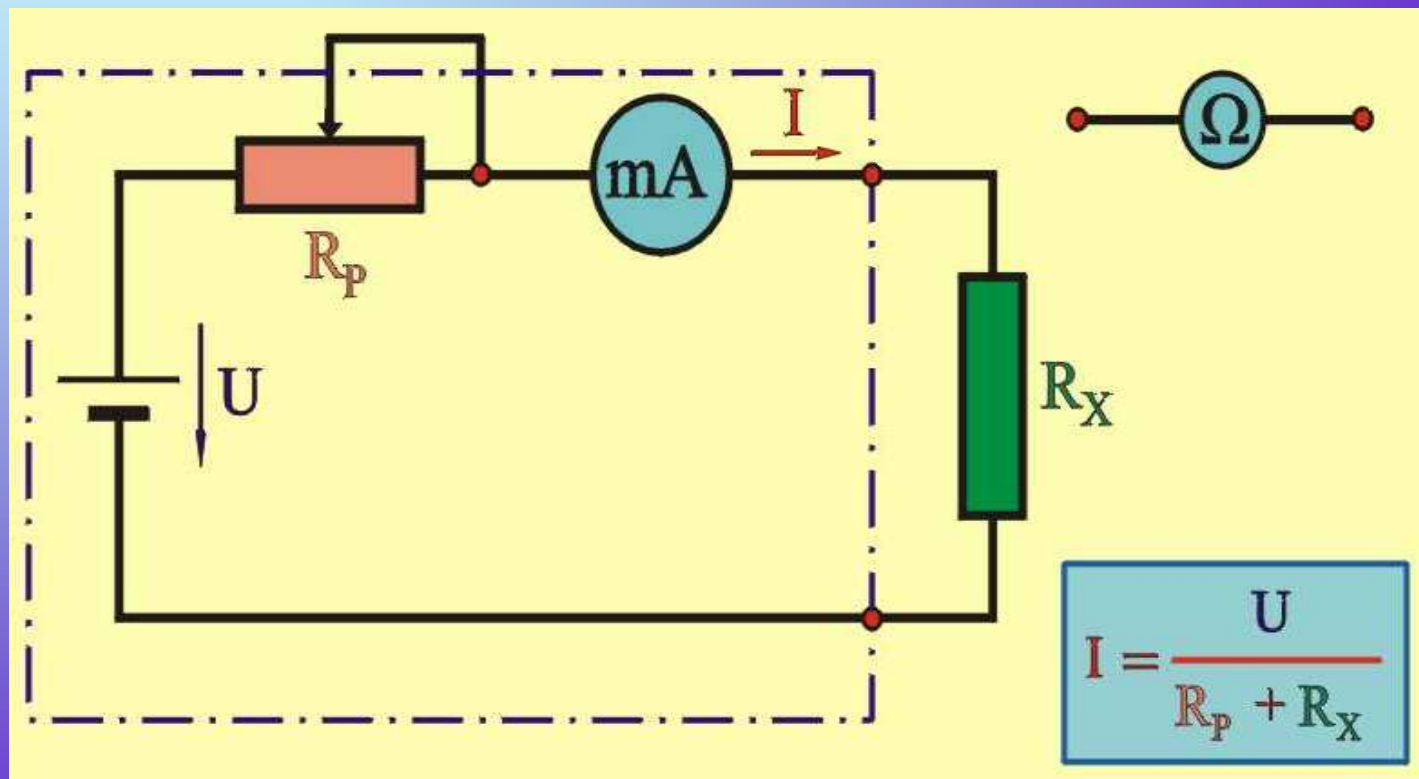POSREDNO MERJENJE EL. UPORNOSTI - OHMETER



POSREDNO MERJENJE EL. UPORNOSTI

Mostično vezje

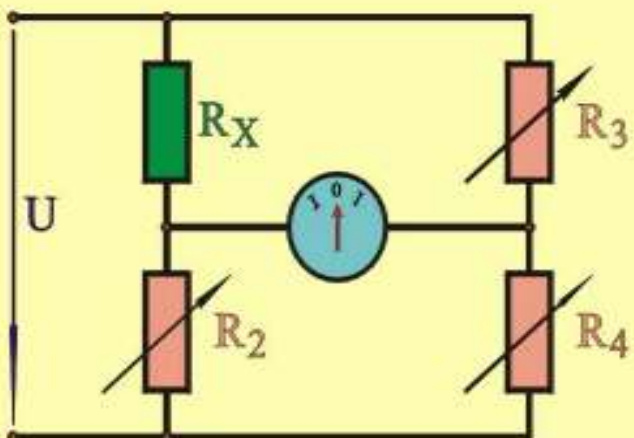

$$\frac{R_X}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

$$R_X = R_2 \frac{R_3}{R_4}$$

