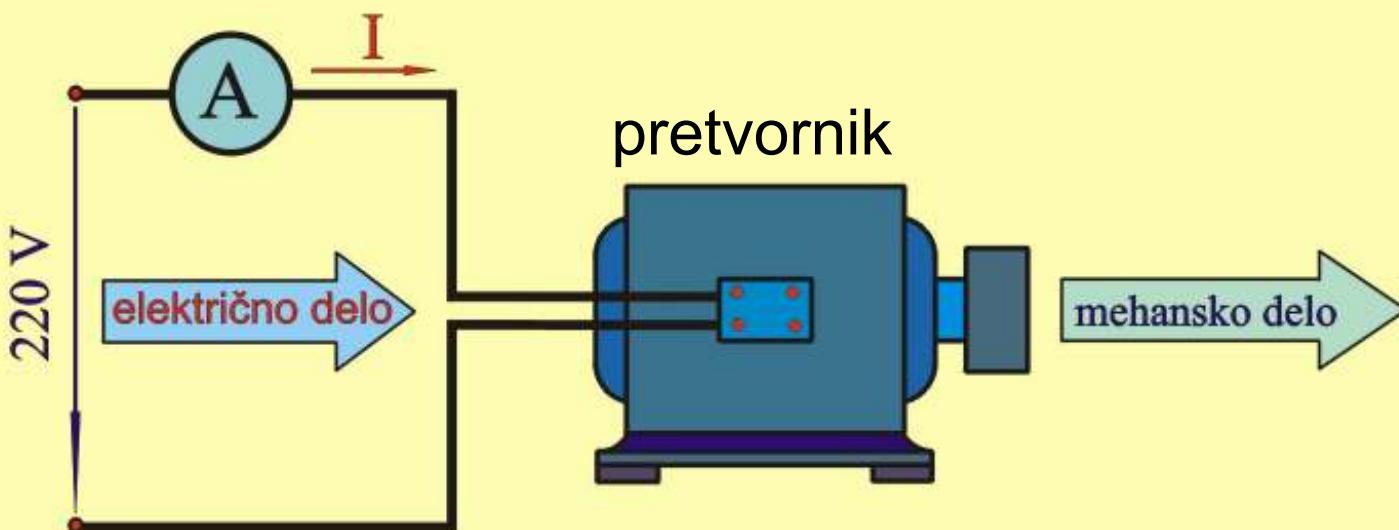


# ELEKTRIČNO DELO



$$W = U \cdot Q \quad (\text{Ws} = \text{J}) \quad Q = I \cdot t$$


$$W = U \cdot I \cdot t$$

$$W = I^2 \cdot R \cdot t$$


$$W = U^2 \cdot t / R$$

$$3,6 \cdot 10^6 \text{ Ws} = 1 \text{ kWh}$$


# ELEKTRIČNO DELO

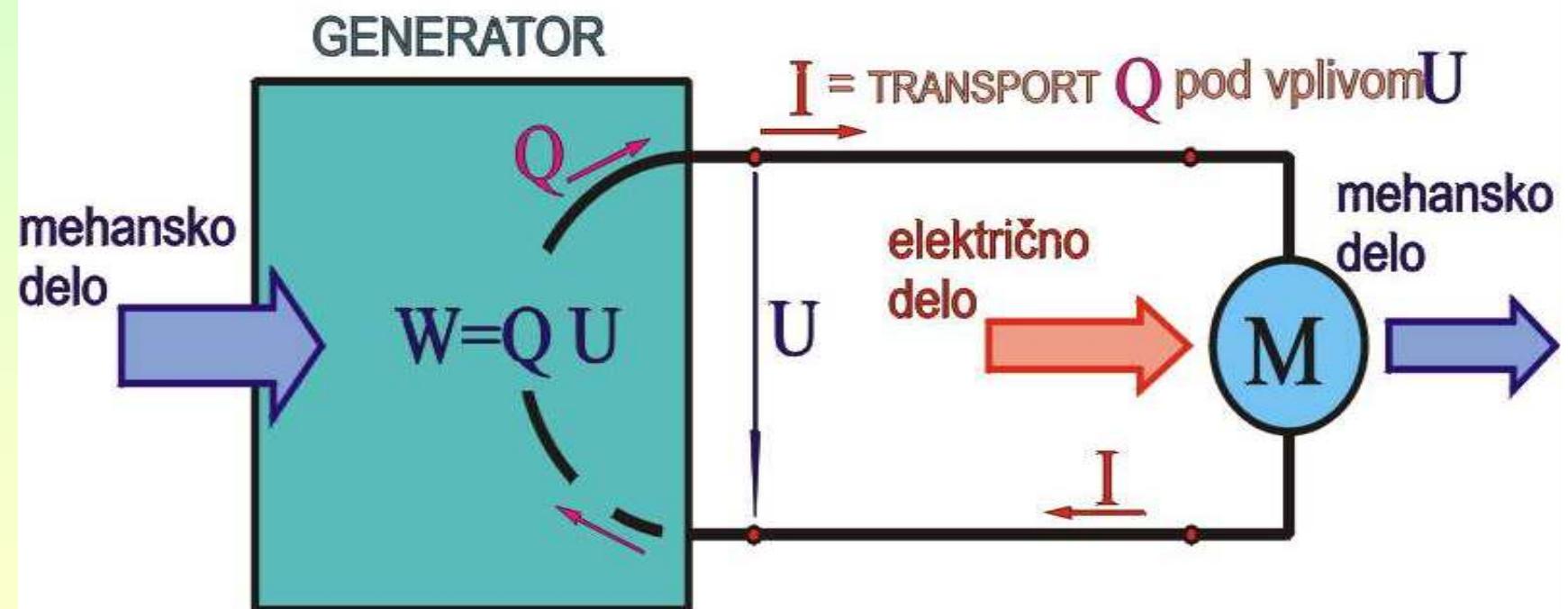

# ELEKTRIČNA MOČ

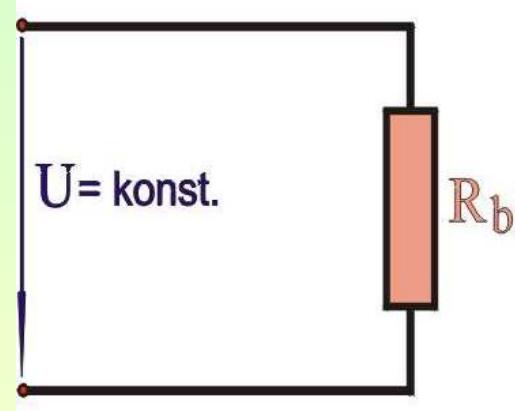

$$P_b = f(R_b)$$

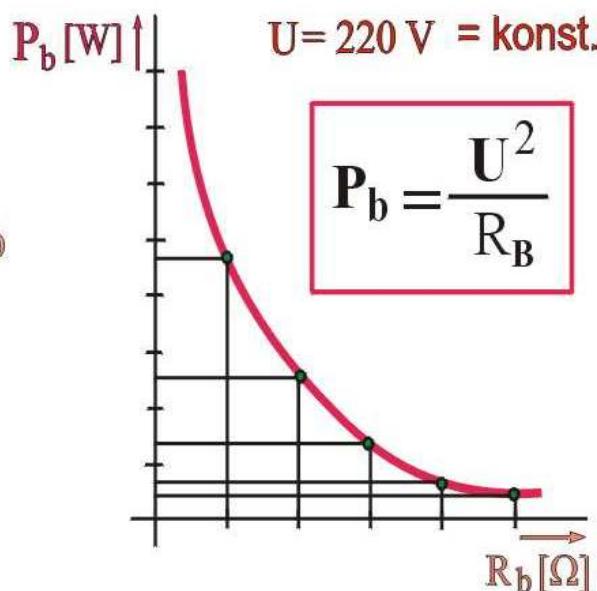

Odvisnost moči od  
upornosti porabnika


$$P = W / t = U \cdot I \quad (\text{W})$$

$$P = I^2 \cdot R$$

$$P = U^2 / R$$

# ELEKTRIČNA MOČ

## - sestavljene vezave porabnikov

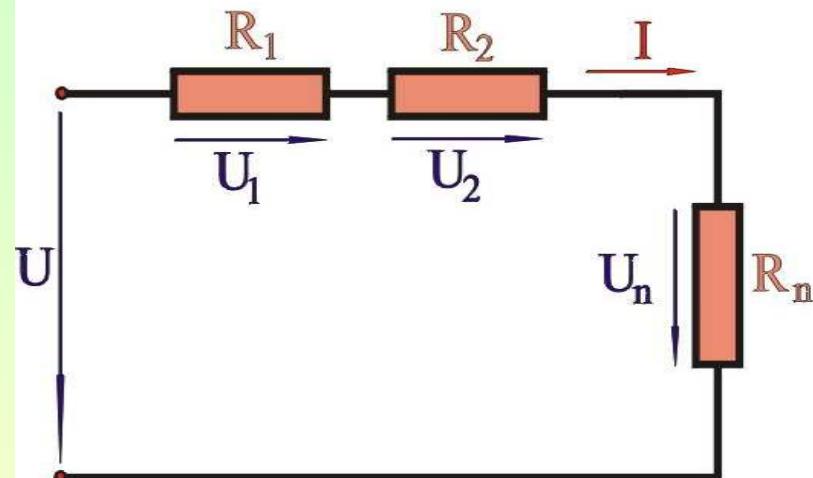


*Zaporedno vezanih porabnikov:*

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$U \cdot I = U_1 \cdot I + U_2 \cdot I + \dots + U_n \cdot I$$

$$P = P_1 + P_2 + \dots + P_n$$

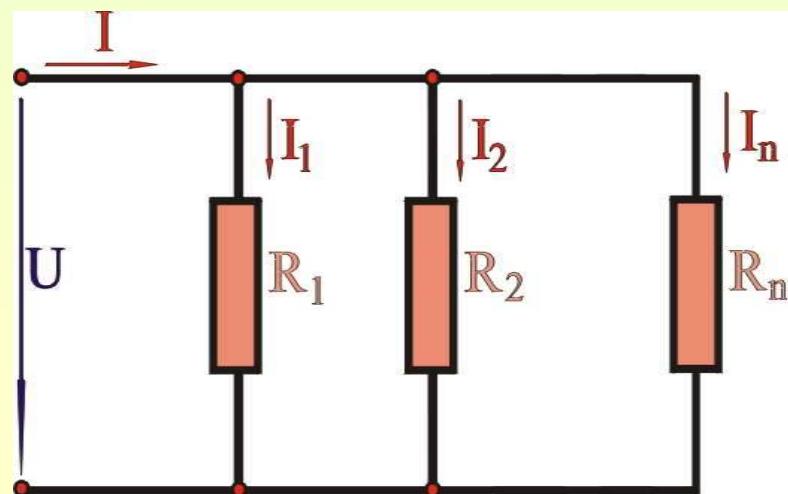


*Vzporedno vezanih porabnikov:*

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$


$$U \cdot I = U \cdot I_1 + U \cdot I_2 + \dots + U \cdot I_n$$

$$P = P_1 + P_2 + \dots + P_n$$


# MERJENJE ELEKTRIČNE MOČI

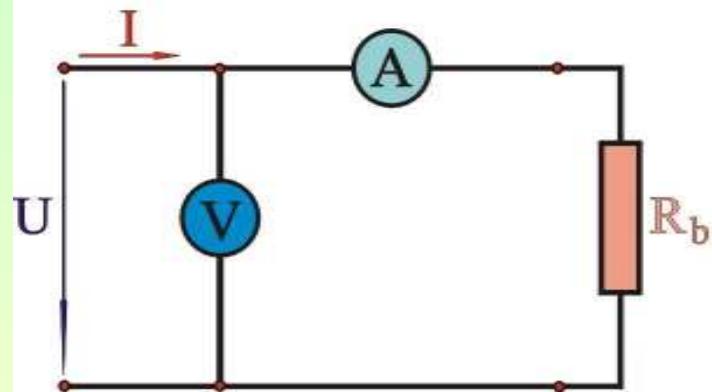

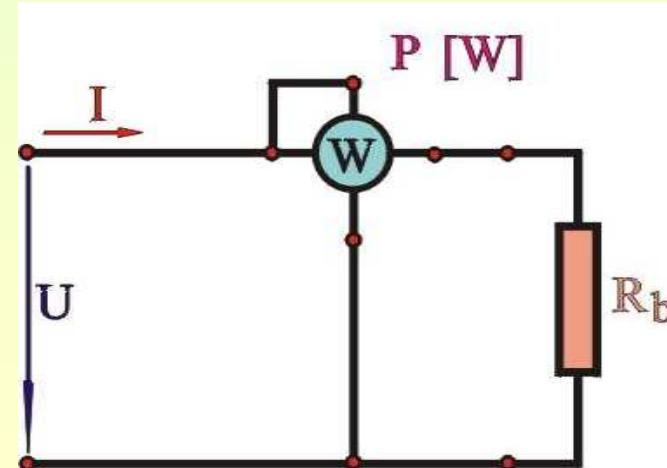Posredno merjenje moči  
 $P = U \cdot I$




$R_b$  - velika

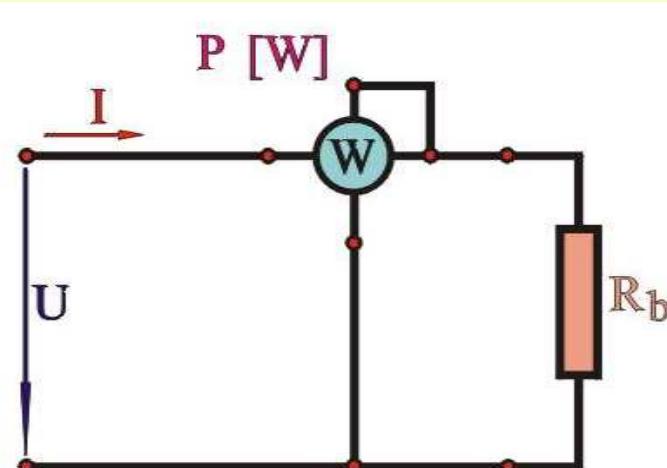

$R_b$  - majhna

# MERJENJE ELEKTRIČNEGA DELA

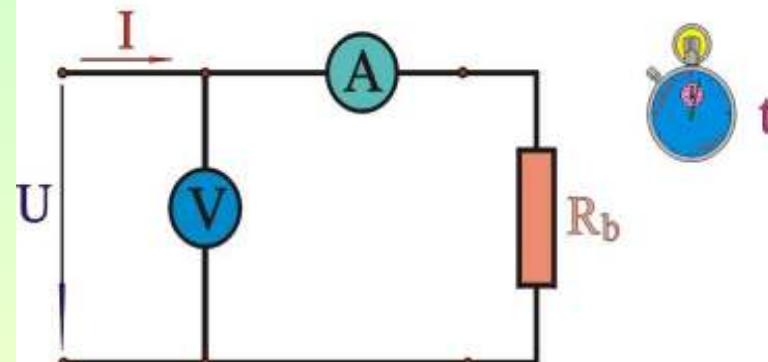

$$W = U I t \text{ [Ws]}$$


Neposredno merjenje z el.  
števcem

$$W = n / k \text{ (kWh)}$$

$n$  - št. vrtljajev rotorja števca v  
določenem času


$k$  - konstanta števca (vrt/kWh)

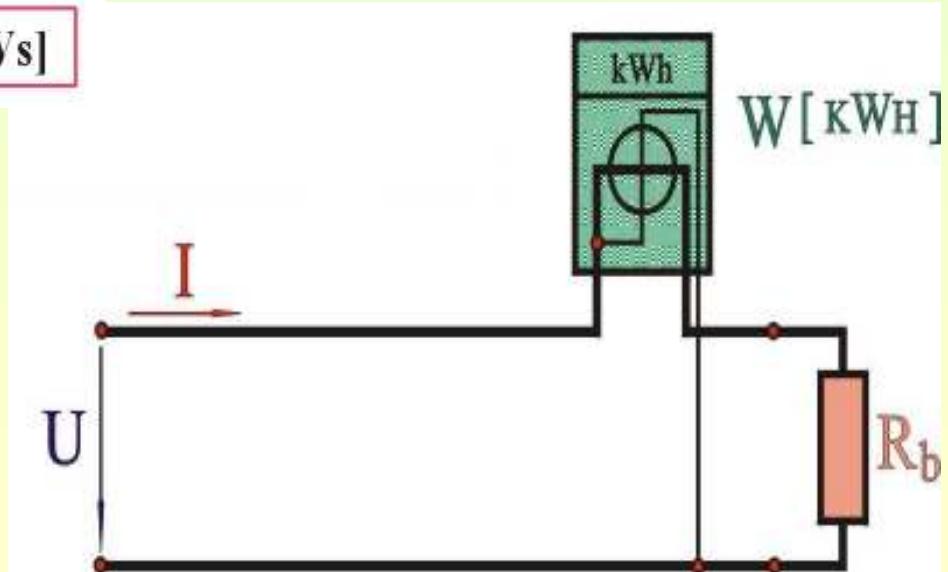Posredno merjenje z  
 $U$ -  $I$  metodo



# PRETVARJANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

## Izkoristek

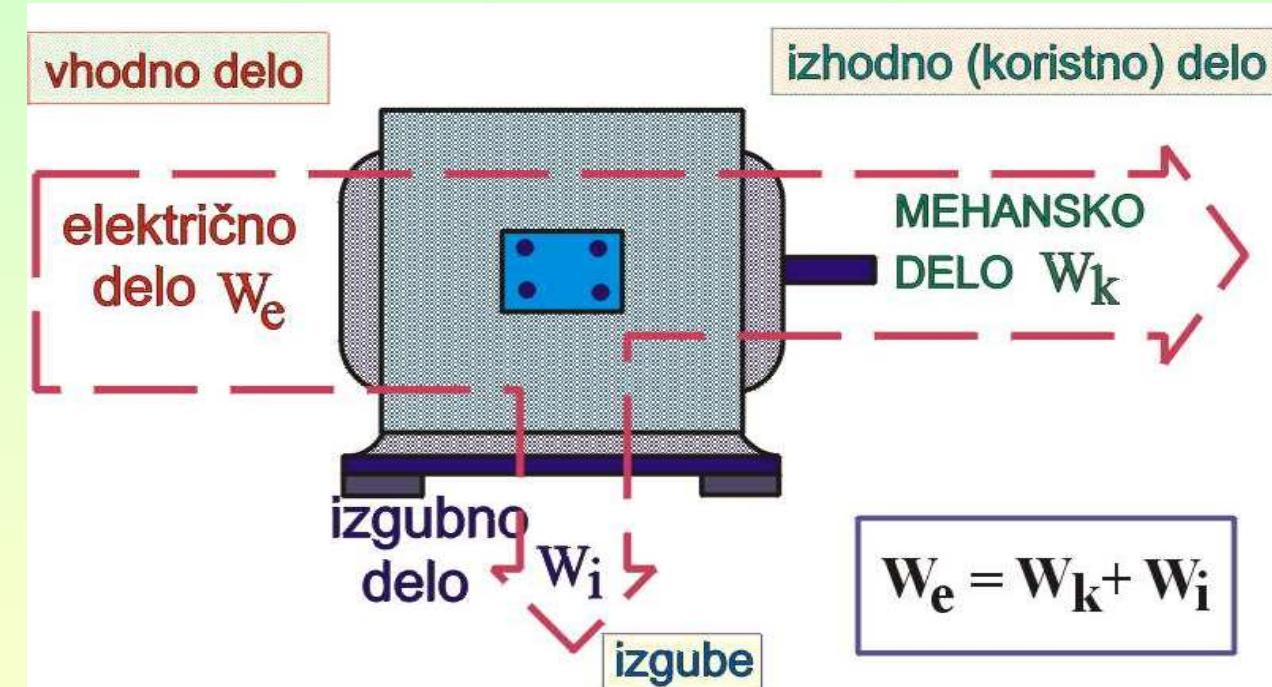


$$\eta = W_k / W_e \quad \text{ali} \quad \eta = (W_k / W_e) \cdot 100 \ (\%)$$

$$\eta = P_k / P_e \quad \text{ali} \quad \eta = (P_k / P_e) \cdot 100 \ (\%)$$

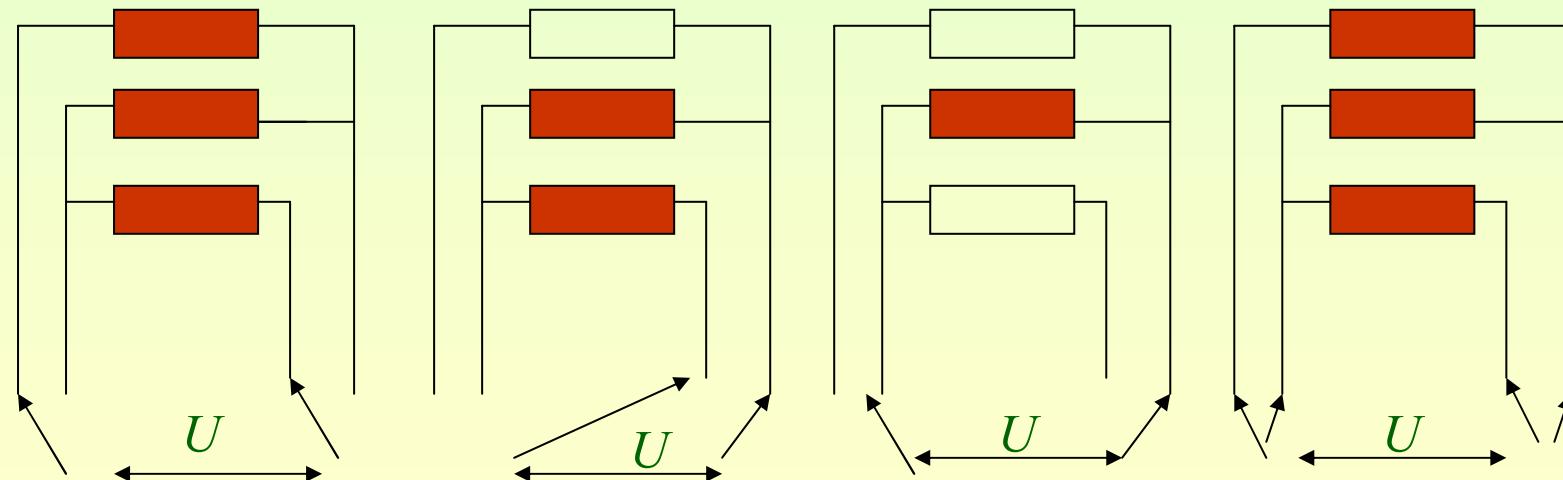
# REGULACIJA MOČI PORABNIKOV

- z napetostjo
- s tokom
- z upornostjo
- z bimetali



Regulacija moči el. grelnikov

# TOPLOTNO DELO ELEKTRIČNEGA TOKA

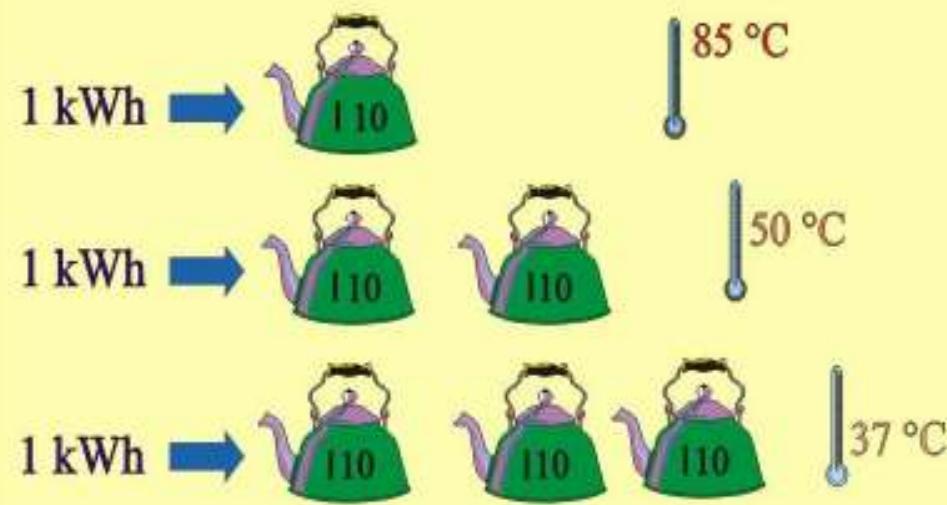

Joulov zakon:

$$W_t = I^2 \cdot R \cdot t \text{ (Ws)}$$



Segrevanje snovi:

$$W_t = c \cdot m \cdot \Delta T \text{ (Ws)}$$


c (Ws/kg · K), m (kg),

$$\Delta T \text{ (K)}$$

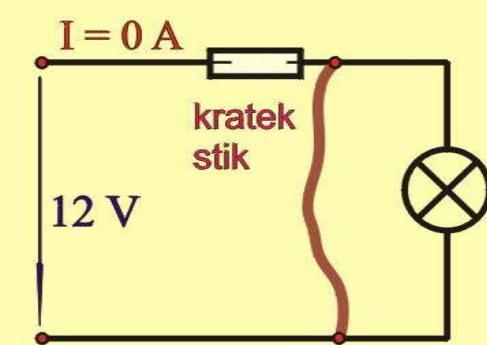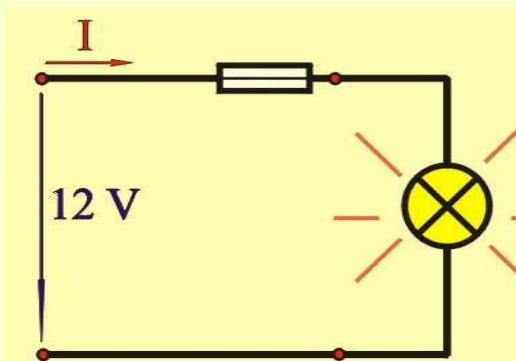Varovanje električnih  
krogov pred kratkimi stiki  
in preobremenitvami s  
taljivimi varovalkami.



# MEHANSKO DELO ELEKTRIČNEGA TOKA

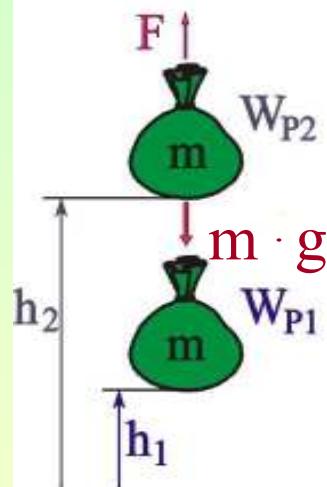


$$W_{meh} = W_{P2} - W_{P1}$$

$$W_{meh} = mgh_2 - mgh_1$$

$$W_{meh} = mg(h_2 - h_1) \text{ [Nm]}$$

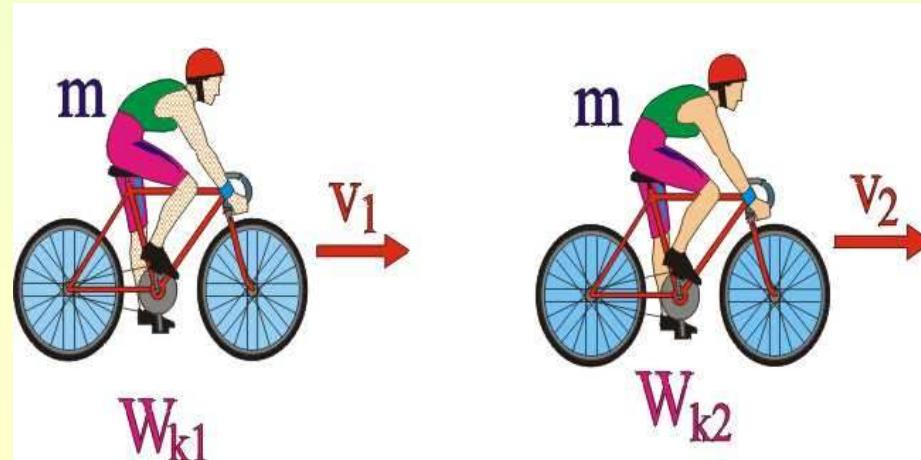$m$  [kg]     $g$  [m/s<sup>2</sup>]     $h$  [m]



Mehansko delo je vzrok ali posledica spremembe potencialne ali kinetične energije telesa.

$$W_m = F \cdot s \Rightarrow P_m = F \cdot v$$


$$W_{meh} = W_{k2} - W_{k1}$$

$$W_{meh} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$$

$$W_{meh} = \frac{m}{2} (v_2^2 - v_1^2) \text{ [Nm]}$$

$m$  [kg]     $v$  [m/s]

# RAZPOLOŽljiva moč izvora

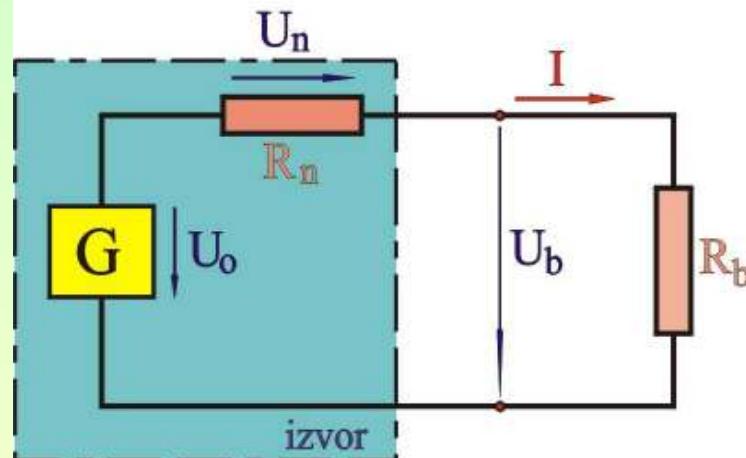

$$I = U_0 / (R_n + R_b)$$


$$P_0 = I \cdot U_0$$

$$U_b = I \cdot R_b$$

$$P_b = I \cdot U_b$$

$$\eta = P_b / P_0$$

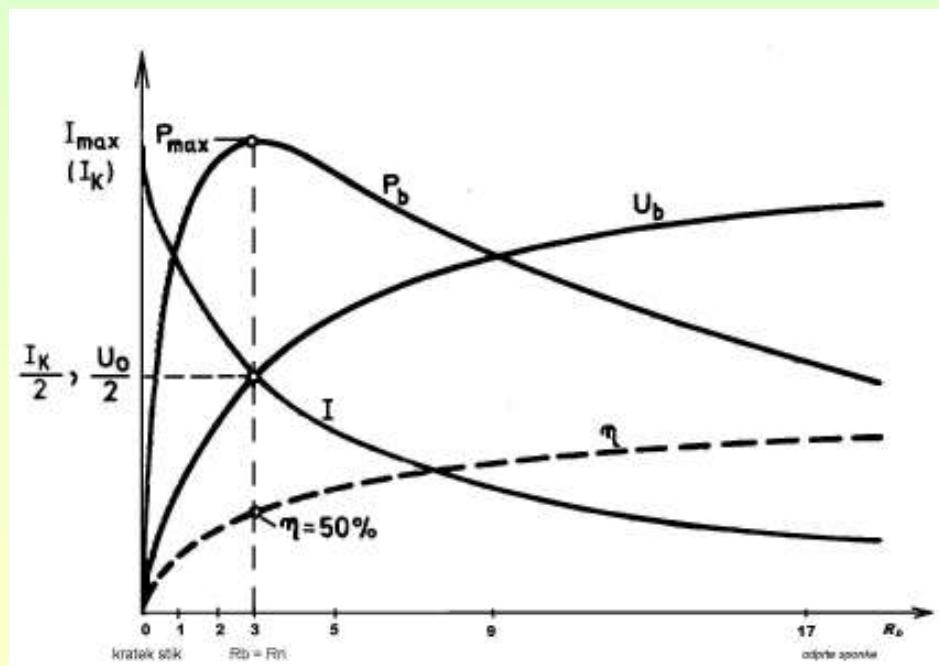Odvisnost napetosti in moči na bremenu od upornosti bremena.



Kdaj ima porabnik največjo moč?

Primer:  $U_0 = 12 \text{ V}$ ,  $R_n = 3 \Omega$